







In condizioni di massima sensibilità:

- 1) misurare la resistenza dei 2 resistori e dell'induttore (blu)  $\sigma_R = 0,5\% + 2 \text{ digit}$
- 2) misurare la capacità del condensatore (giallo)  $\sigma_C = 2,0\% + 4 \text{ digit}$
- 3) misurare l'induttanza dell'induttore  $\sigma_L = 3,0\% + 10 \text{ digit}$

Accendere generatore di funzioni e oscilloscopio;  
provare a produrre e visualizzare un segnale  
rettangolare ampio 4 Vpp (da -2 V a + 2 V )  
alla frequenza di 5 kHz ...

# generatore oscilloscopio

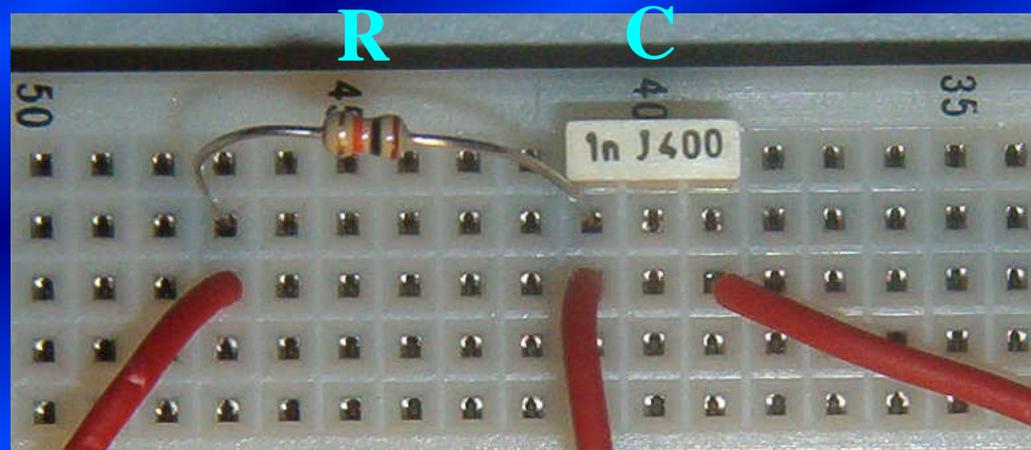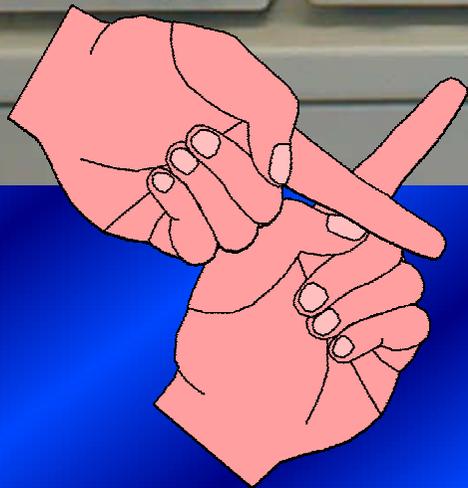




frequenza (grosso)

attenuatore

forma d'onda

frequenza (fine)


ampiezza

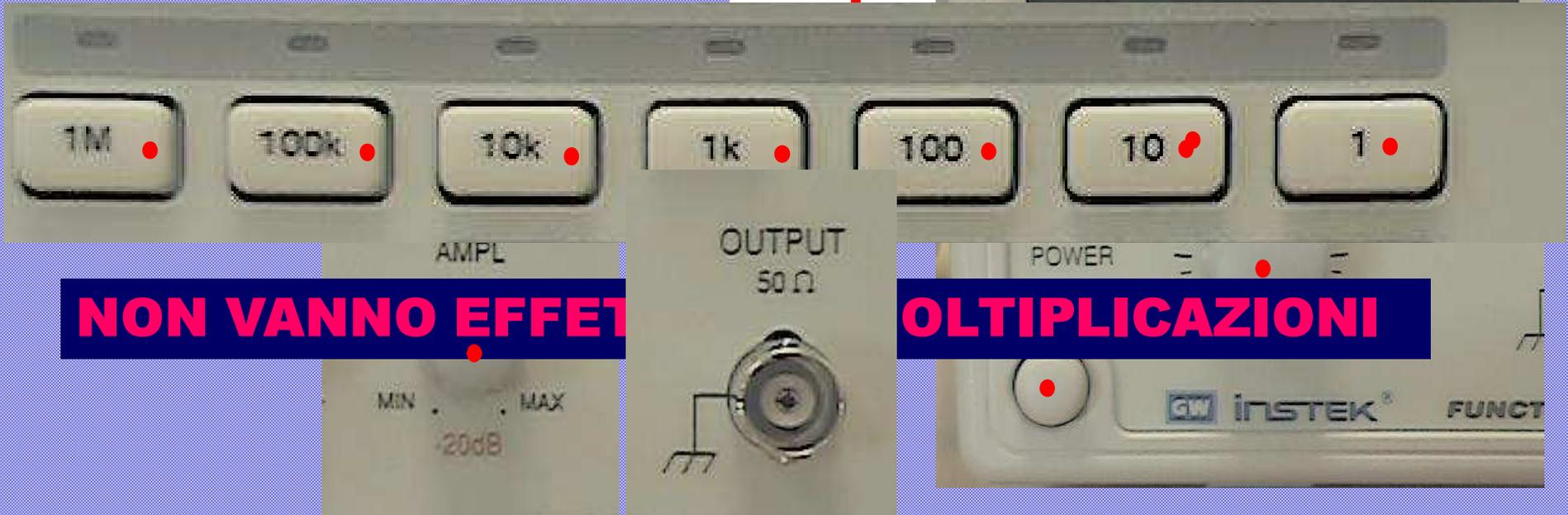

**NON VANNO EFFETTI**

**MOLTIPLICAZIONI**

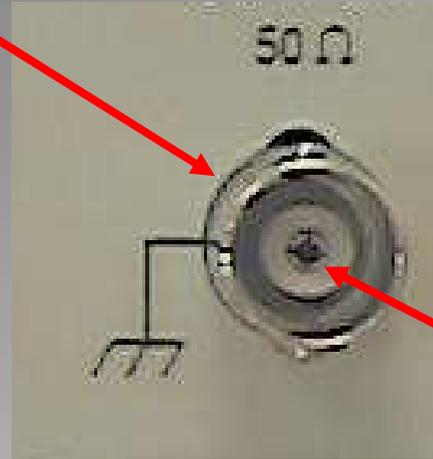**potenziale di riferimento (massa o terra)**







**resistenza 50 Ω**




**potenziale di ingresso/uscita**


**connettore BNC per cavi coassiali**

**ROSSO:SEGNALE  
NERO:MASSA**

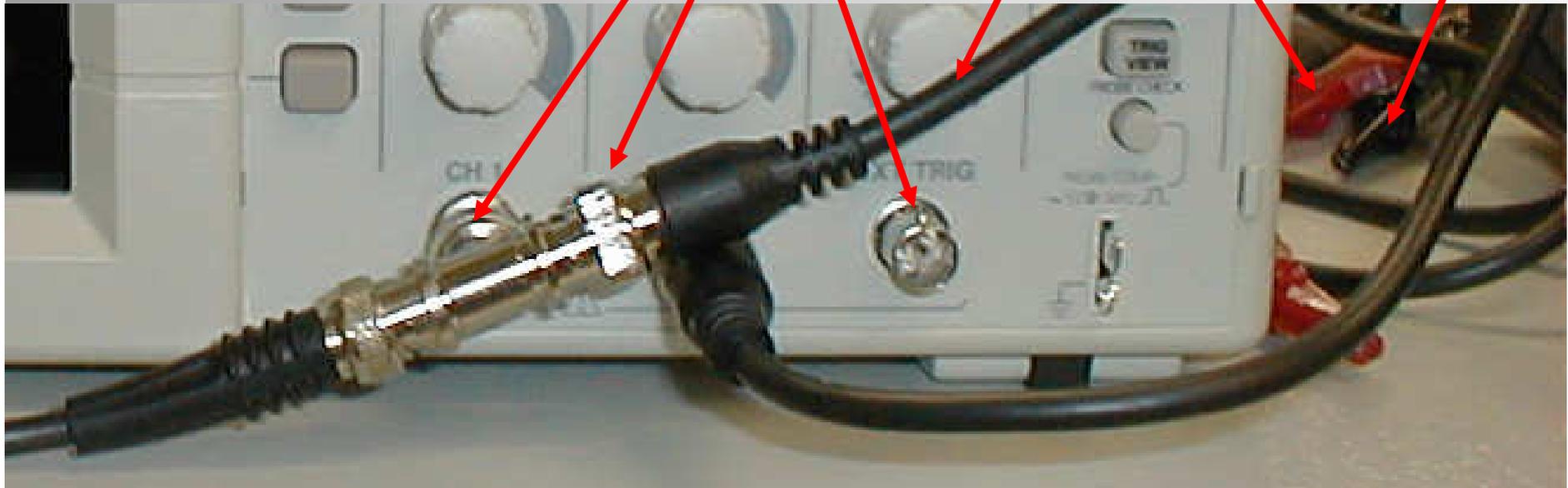

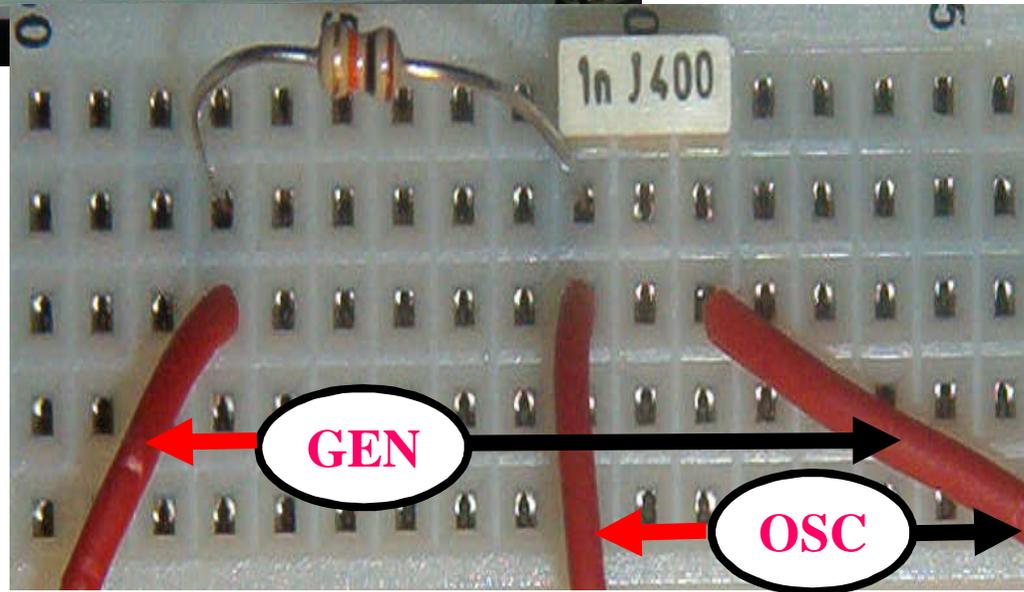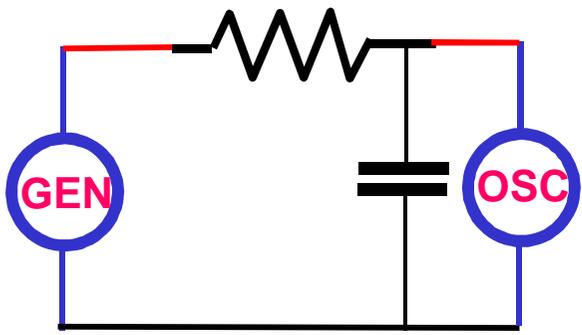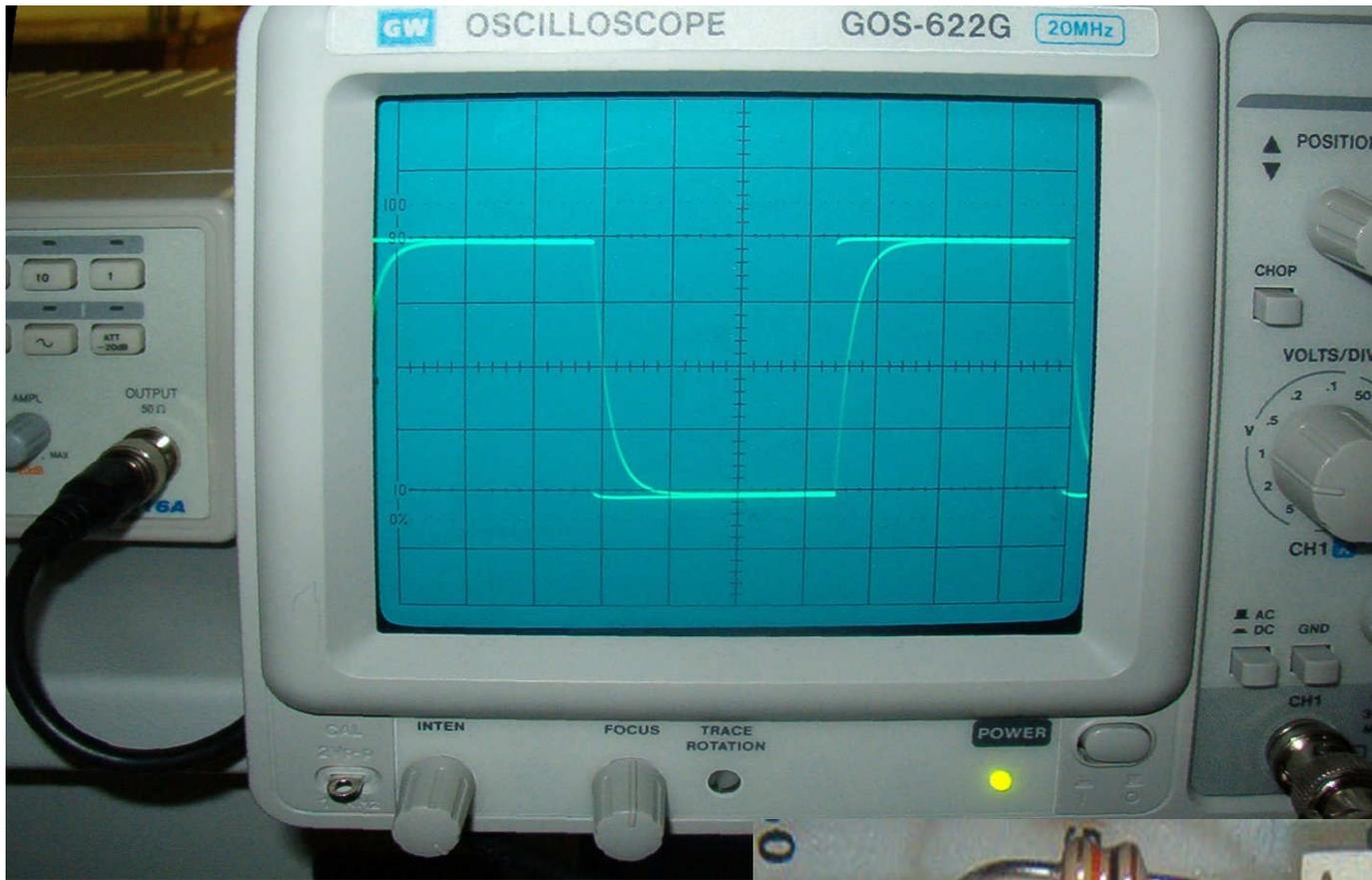


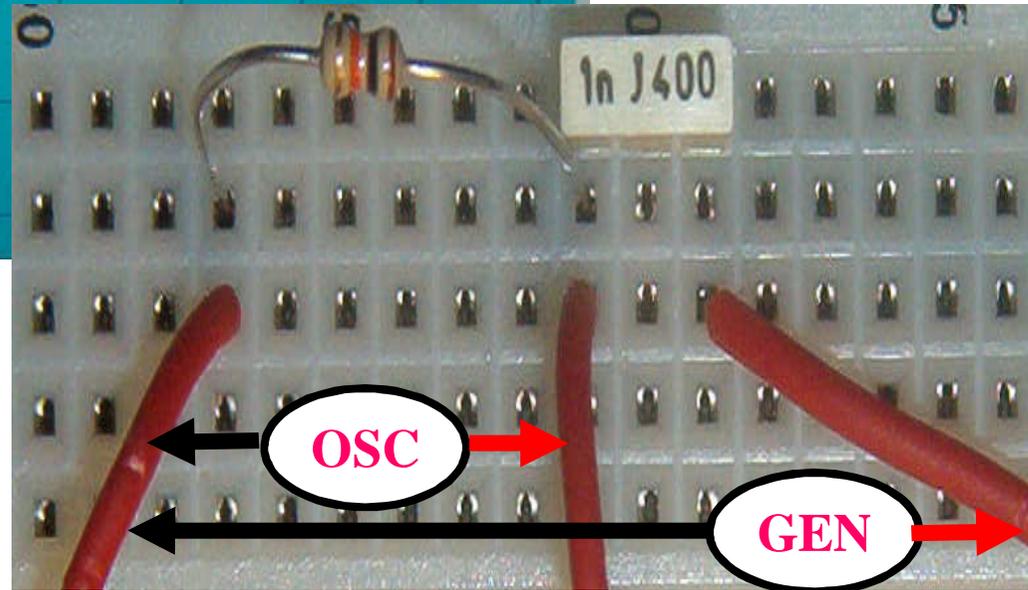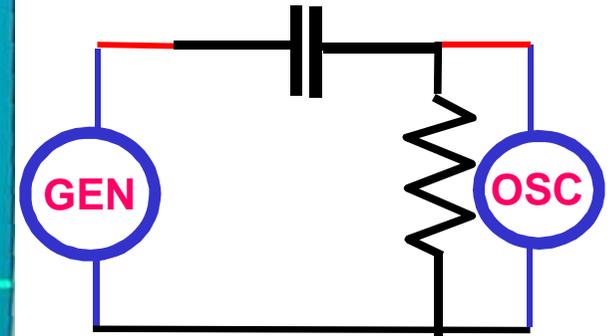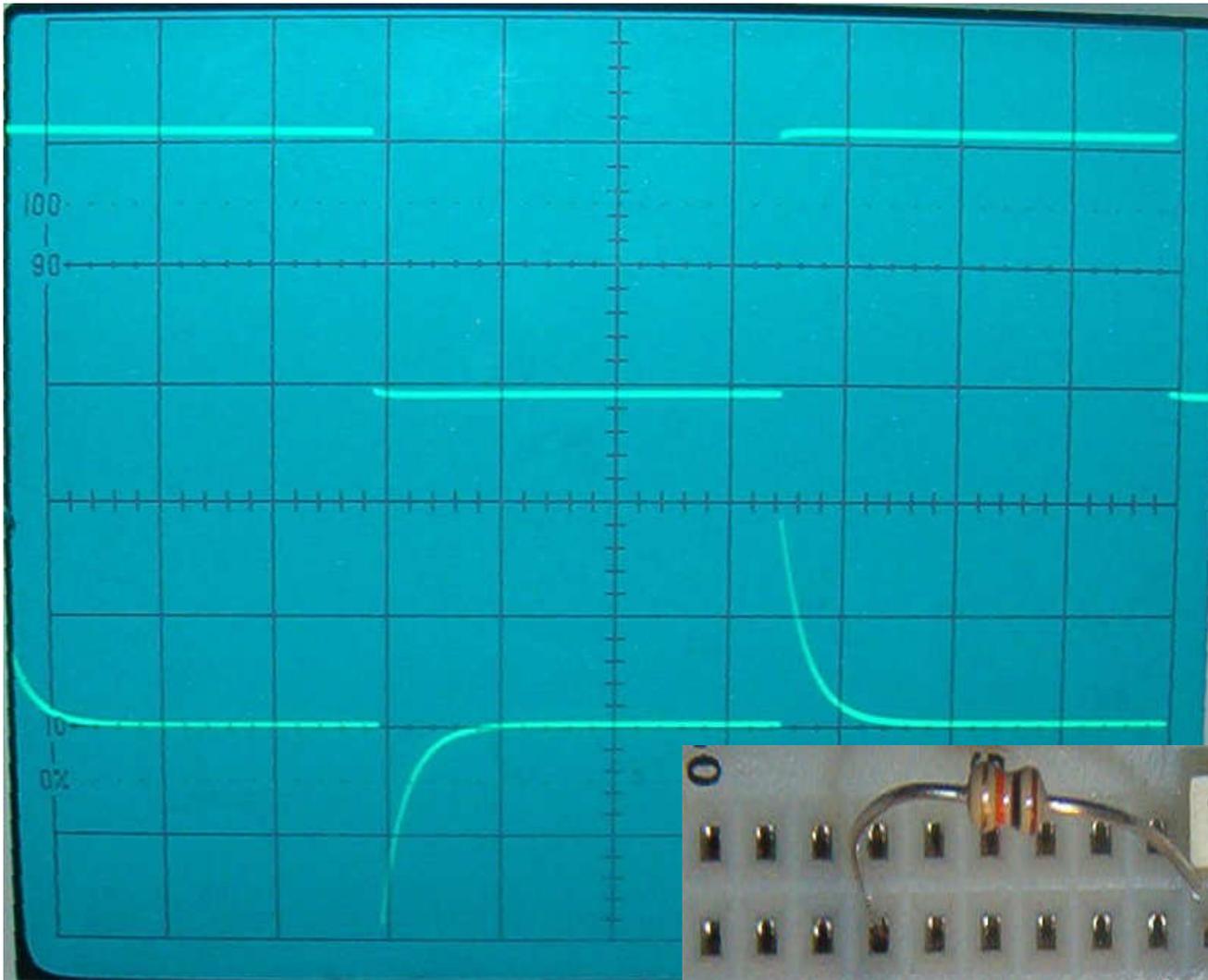

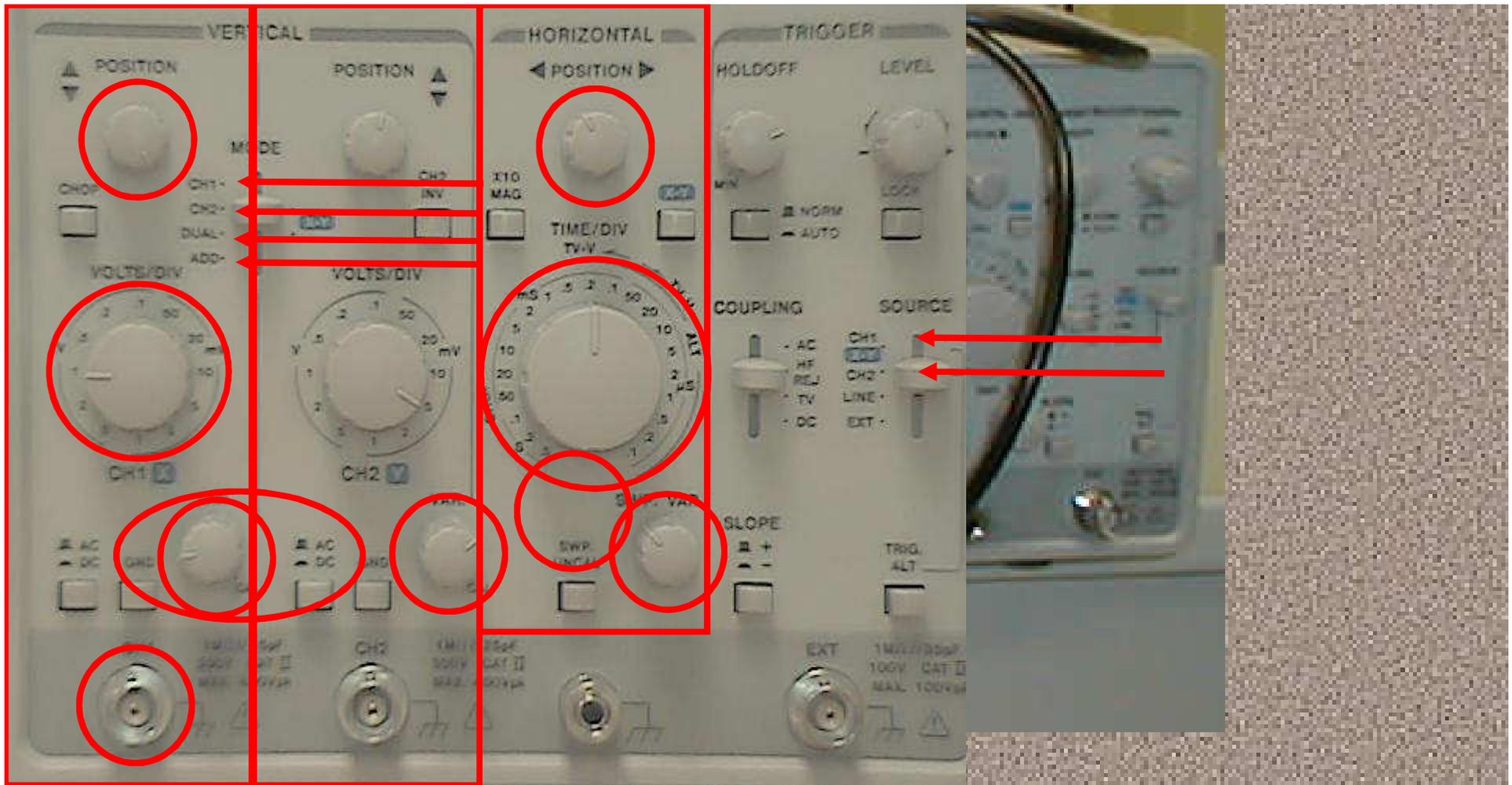

**SINCRONIZZAZIONE (TRIGGER)**

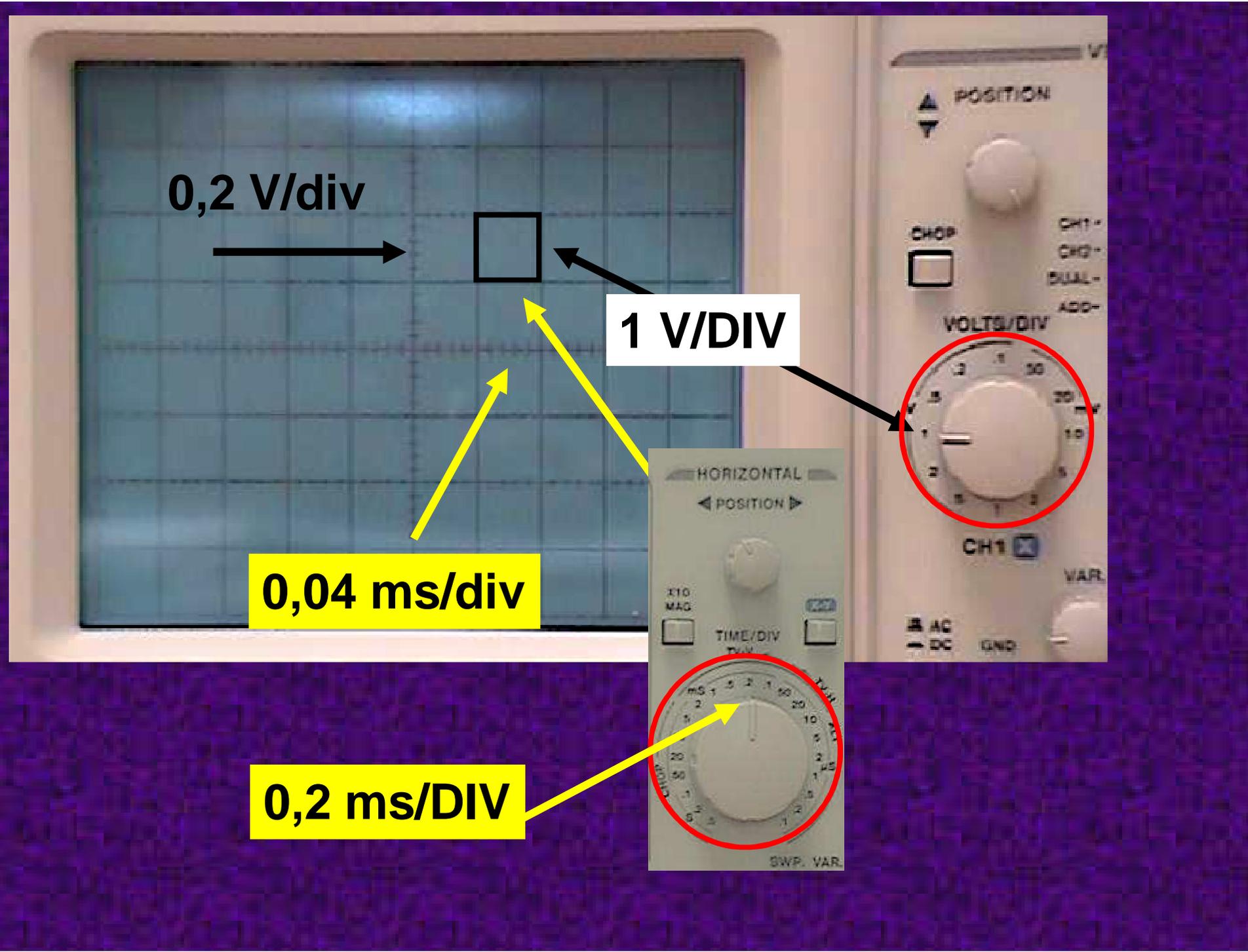**RUOTARE IN SENSO ORARIO PER CALIBRARE**



0,2 V/div



1 V/DIV




0,04 ms/div




0,2 ms/DIV



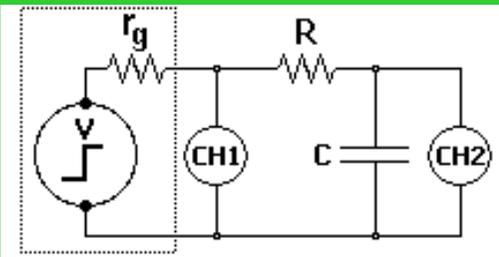



$R \approx 10 \text{ k}\Omega$

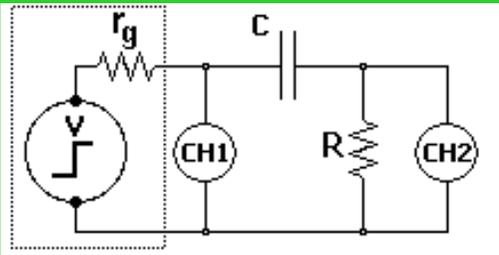$r_g = 50 \text{ }\Omega$  con incertezza trascurabile



per ognuno dei 4 circuiti:

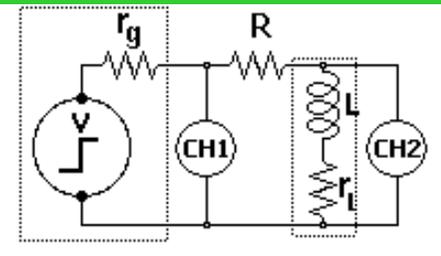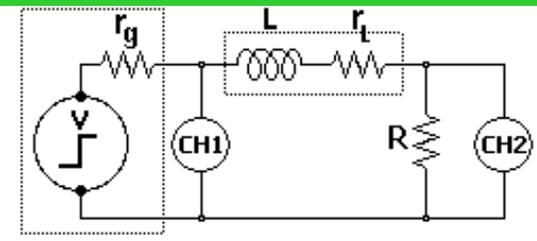- 1) leggere le coordinate di 6-8 punti durante la salita e durante la discesa
- 2) riportarle in carta semilogaritmica
- 3) determinare (min.quad.)  $\tau_s$  e  $\tau_d$
- 4) confrontare  $\tau_s$  con  $\tau_d$
- 5) misurare  $\tau$
- 6) confrontarlo con le previsioni teoriche




$R \approx 1 \text{ k}\Omega$

4 Vpp @ 5 kHz



$$V(t) = K t$$
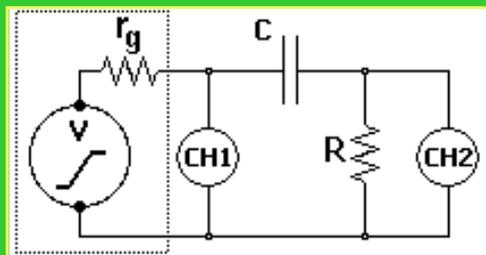
$$V_R(t) = K \tau (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$



$R \approx 10 \text{ k}\Omega$

inviare al circuito derivatore CR un segnale triangolare; confrontare  $dV/dt$  della rampa in ingresso col massimo della tensione di uscita diviso  $\tau$