

Complementi di fisica generale

adalberto.sciubba@uniroma1.it






circuiti elettrici

esercitazione su:

elementi circuitali

considerazioni energetiche

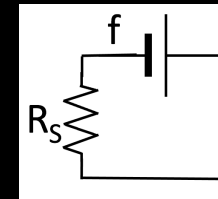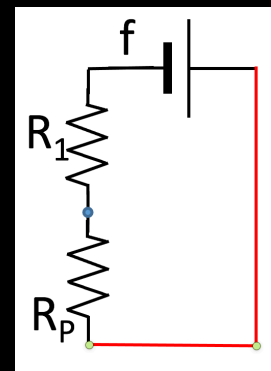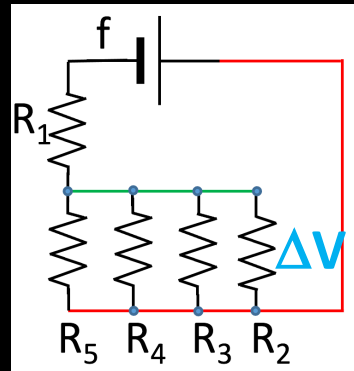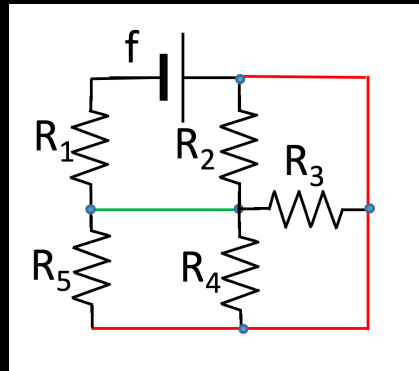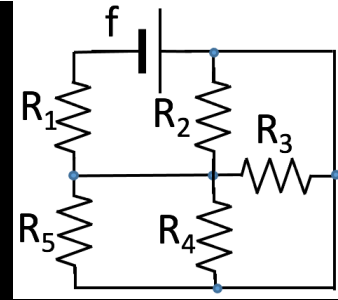5) Calcolare la potenza erogata dal generatore e quella dissipata in R_1 .
 [dati: $f = 10 \text{ V}$; $R_1 = 2,4 \Omega$; $R_2 = 10 \Omega$; $R_3 = 40 \Omega$; $R_4 = 2,5 \Omega$; $R_5 = 10 \Omega$]
 >>> soluzione: 25 W; 15 W



$$R_S = R_1 + R_P = 2,4 + 1,6 = 4 \Omega$$

$$I = f/R_S = 10 \text{ V}/4 \Omega = 2,5 \text{ A}$$

$$P_{\text{GEN}} = f I = 10 \text{ V} \times 2,5 \text{ A} = 25 \text{ W}$$

$$P_{R1} = R_1 I^2 = 10 \text{ V} \times (2,5 \text{ A})^2 = 6,25 \text{ W}$$

$$I_{R4} = \Delta V/R_4 = 1,6 \text{ A}$$

$$I_{R3} = \Delta V/R_3 = 0,1 \text{ A}$$


$$I_{R2} = \Delta V/R_2 = 0,4 \text{ A}$$

$$I_{R5} = I_{R2}$$

$$I_{R2} = ? \quad f - R_1 I = \Delta V = 10 \text{ V} - 2,4 \Omega \times 2,5 \text{ A} = 4 \text{ V}$$




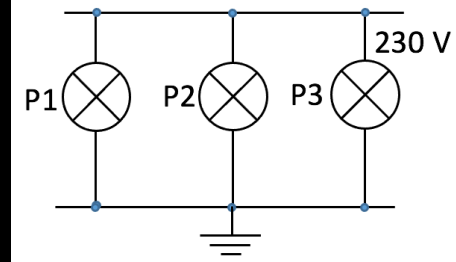6) Tre apparecchiature schematizzabili come altrettante resistenze sono state progettate per dissipare, quando sono alimentate a 230 V, rispettivamente: $P_1 = 2,3 \text{ kW}$, $P_2 = 1,15 \text{ kW}$ e $P_3 = 460 \text{ W}$.



Vengono inserite nel circuito in figura in cui sono protette con fusibili tarati per intervenire (interrompere il circuito) se attraversati da correnti superiori a: $F1 = 4,3 \text{ A}$; $F2 = 3,2 \text{ A}$ e $F3 = 0,9 \text{ A}$.

Verificare che F2 fonde

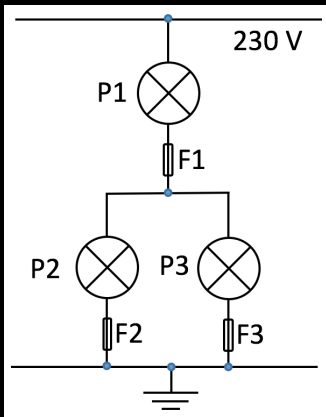

$$R_1 = \frac{\Delta V^2}{P_1} = \frac{230^2}{2300} = 23 \Omega$$

$$R_2 = \frac{\Delta V^2}{P_2} = \frac{230^2}{1150} = 46 \Omega$$

$$R_3 = \frac{\Delta V^2}{P_3} = \frac{230^2}{460} = 115 \Omega$$

$$R_P = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = 33 \Omega$$

$$R_S = R_1 + R_P = 56 \Omega$$

$$I_{R1} = I_P = \frac{\Delta V}{R_S} = 4,1 \text{ A} < F1$$

$$I_{R2} = I_{R1} \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 2,9 \text{ A} < F2$$

$$I_{R3} = I_{R1} \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 1,2 \text{ A} > F3$$

$$R'_P = \frac{R_2 \times \infty}{R_2 + \infty} = 46 \Omega$$

$$R'_S = R_1 + R_2 = 69 \Omega$$




$$I'_{R1} = \frac{\Delta V}{R'_S} = 3,3 \text{ A} < F1$$

$$= I'_{R2} = 3,3 \text{ A} > F2$$

$$P = RI^2 = R \left(\frac{\Delta V}{R} \right)^2 = \frac{\Delta V^2}{R}$$



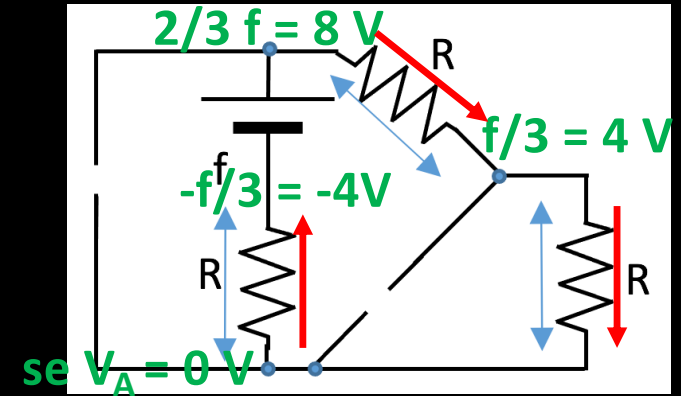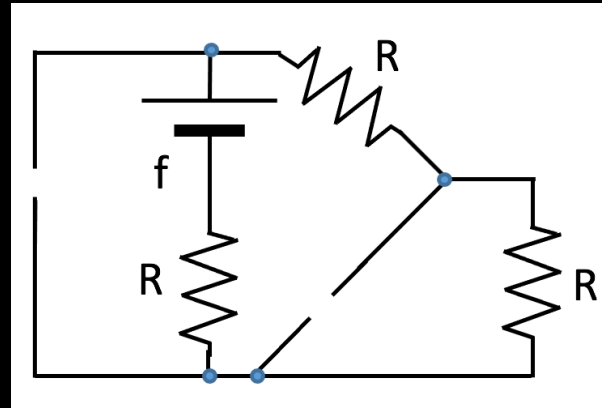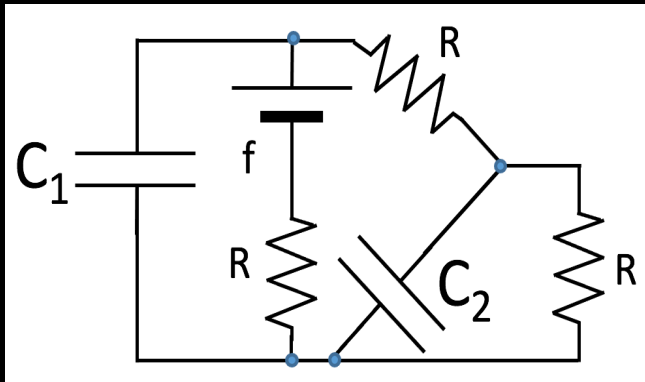9) Ricavare il valore delle cariche Q_1 e Q_2 dei condensatori
 ($C_1 = 20 \text{ nF}$, $C_2 = 40 \text{ nF}$, $R = 10 \Omega$, $f = 12 \text{ V}$)
 >>> soluzione: 160 nC ; 160 nC



$$\Delta V_R = f/3 = 4 \text{ V}$$

$$I = f/(3R) = 12 \text{ V}/30 \Omega = 0,4 \text{ A}$$

$$Q_1 = C_1 \Delta V_{C1} = 20 \text{ nF} \times 8 \text{ V} = 160 \text{ nC}$$


$$Q_2 = C_2 \Delta V_{C2} = 40 \text{ nF} \times 4 \text{ V} = 160 \text{ nC}$$




7) Ricavare l'espressione dell'energia accumulata e della potenza dissipata

Dati: $R_1 = R$; $R_2 = 2R$; $R_3 = 3R$ con $R = 100 \Omega$; $f = 12V$; $C = 30 \text{ nF}$


>>> soluzione: $Cf^2/72$; $f^2/(6R)$

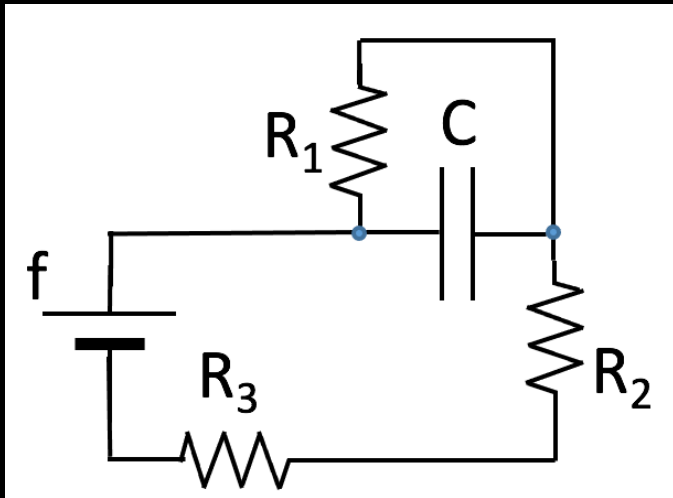
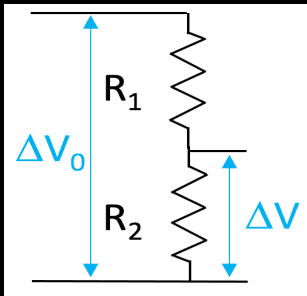
$$\Delta V_C = \Delta V_{R1} = f \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} = f/6$$




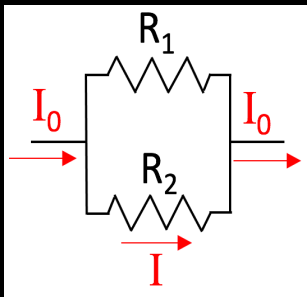
$$\Delta V = \Delta V_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



$$I = I_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$
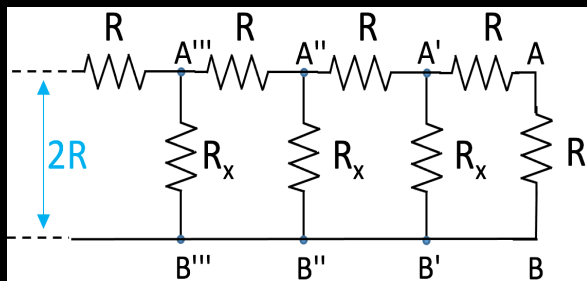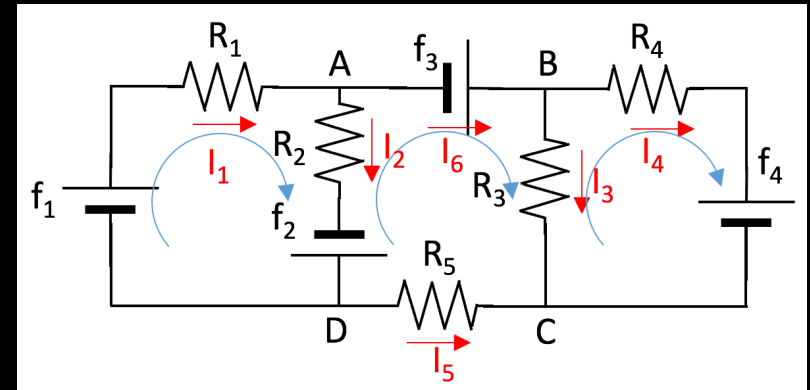
$$I_0 \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = I R_2$$



$$R_x = 2R$$

ESONERO...

Complementi di fisica generale

adalberto.sciubba@uniroma1.it

VENERDÌ 16 APRILE ORE 8:30-10:00

**elementi circuitali (induttanza)
considerazioni energetiche
correnti lentamente variabili**

