

LABORATORIO DI FISICA SPERIMENTALE
 Ingegneria meccanica
 A.A. 2020-2021





Nona esperienza:
andamenti esponenziali




laboratorio didattico di Fisica

1

ANDAMENTI ESPONENZIALI

tubo

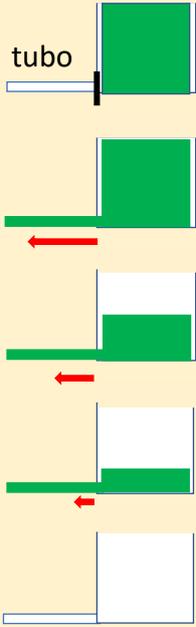


tempo

$h(t)$


$t = 0$

$t = \infty$

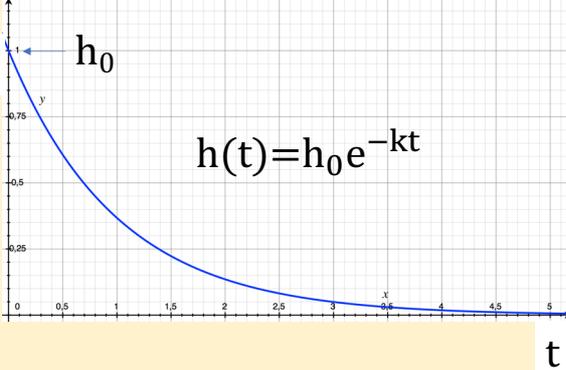


$h(t) = h_0 e^{-kt}$


2

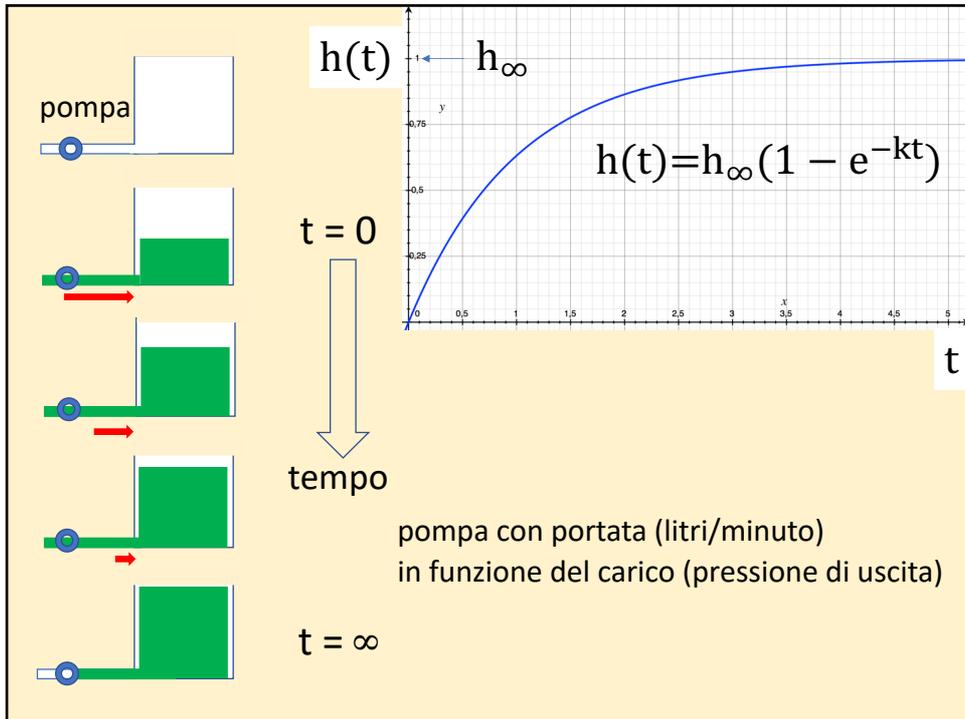


3

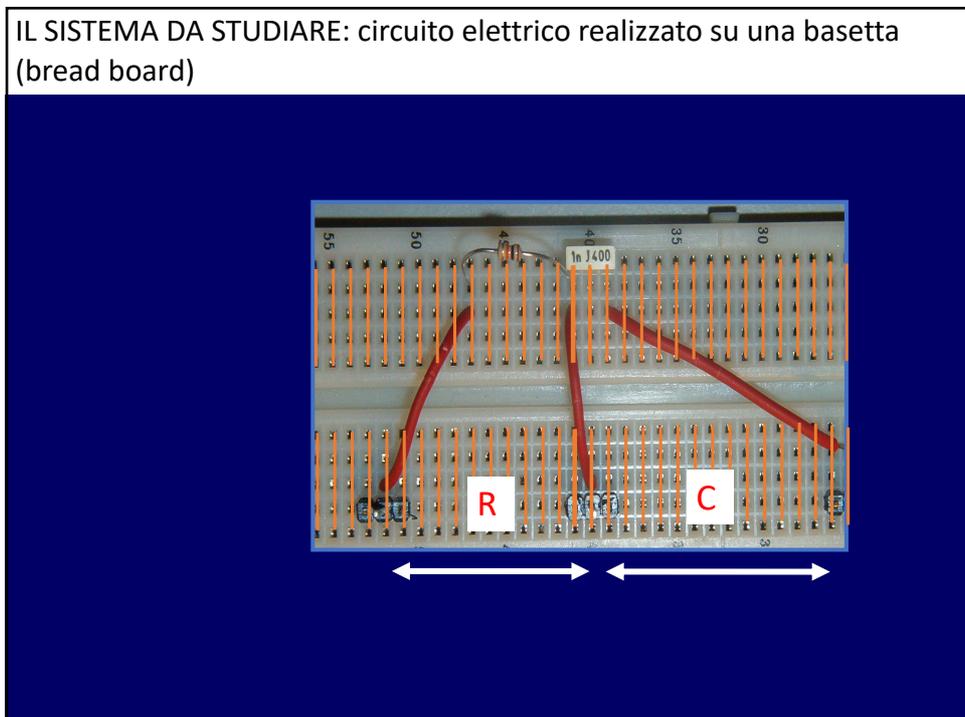

4

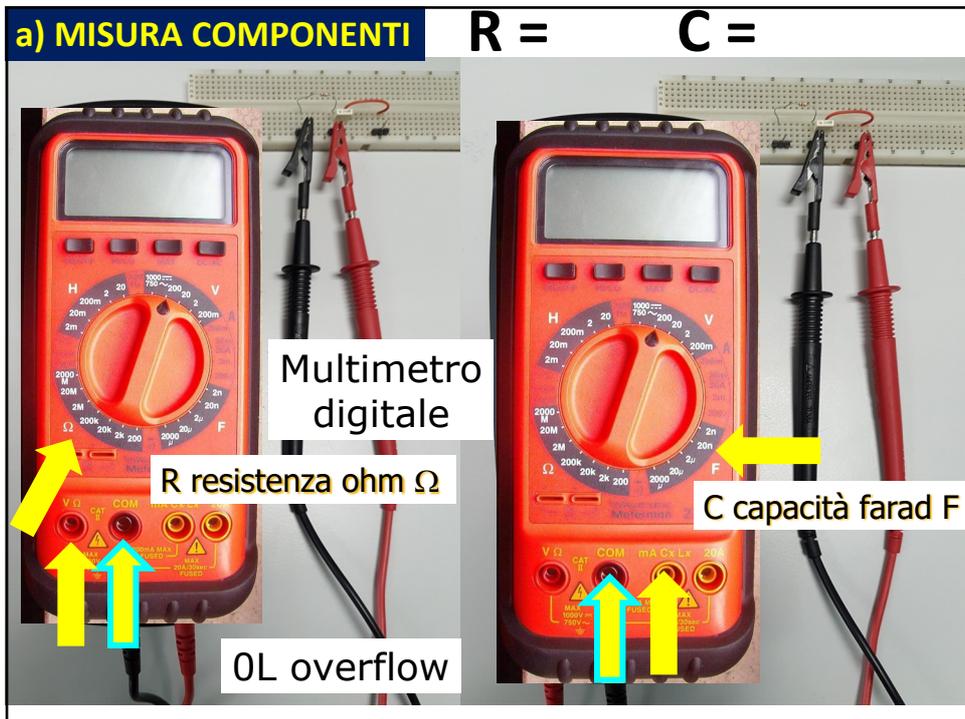

5

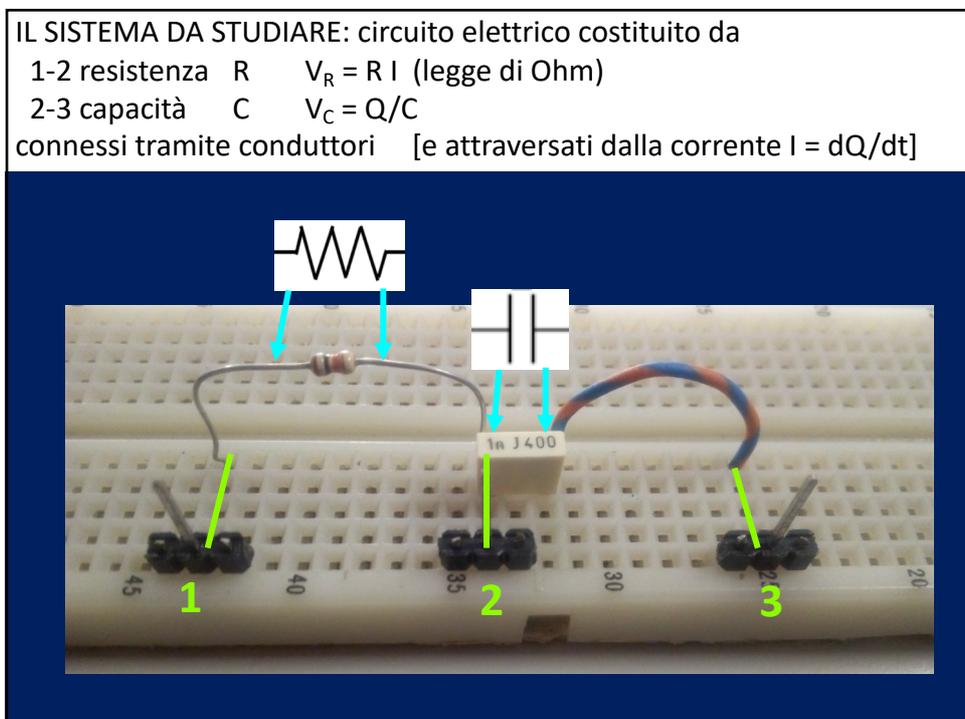

6

GENERATORE
f = 6 V [volt]

RESISTENZA
R = 10 kΩ [ohm]

CAPACITA'
C = 1 nF [farad]

RESISTENZA tensione V_R

CAPACITA' tensione V_C

GENERATORE
tensione V_G

7

<p>1-2 resistenza R</p> <p>2-3 capacità C</p> <p>corrente I</p>	<p>$V_R = R I$ (legge di Ohm)</p> <p>$V_C = Q/C \rightarrow Q = C V_C$</p> <p>$I = dQ/dt = C dV_C/dt$</p>
---	--


In questo circuito (serie):

- 1) gli elementi sono **attraversati dalla stessa corrente $I(t) = dQ/dt$** (Q è la carica elettrica che scorre da 1 a 3)
- 2) le **differenze di potenziale** presenti i capi dei componenti si **sommano**: $V_{1-3} = V_G = V_R + V_C = R I + V_C$


Sostituendo $I = dQ/dt = C dV_C/dt$ si ha $V_G = RC dV_C/dt + V_C$

riordinando... $RC dV_C/dt + V_C = V_G$


8

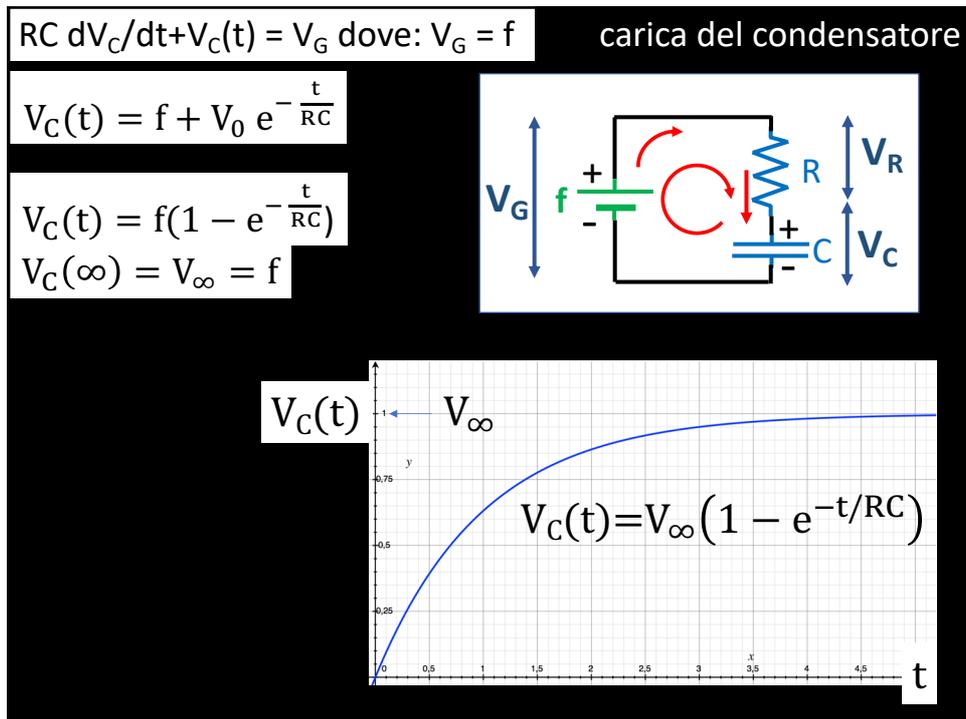


9

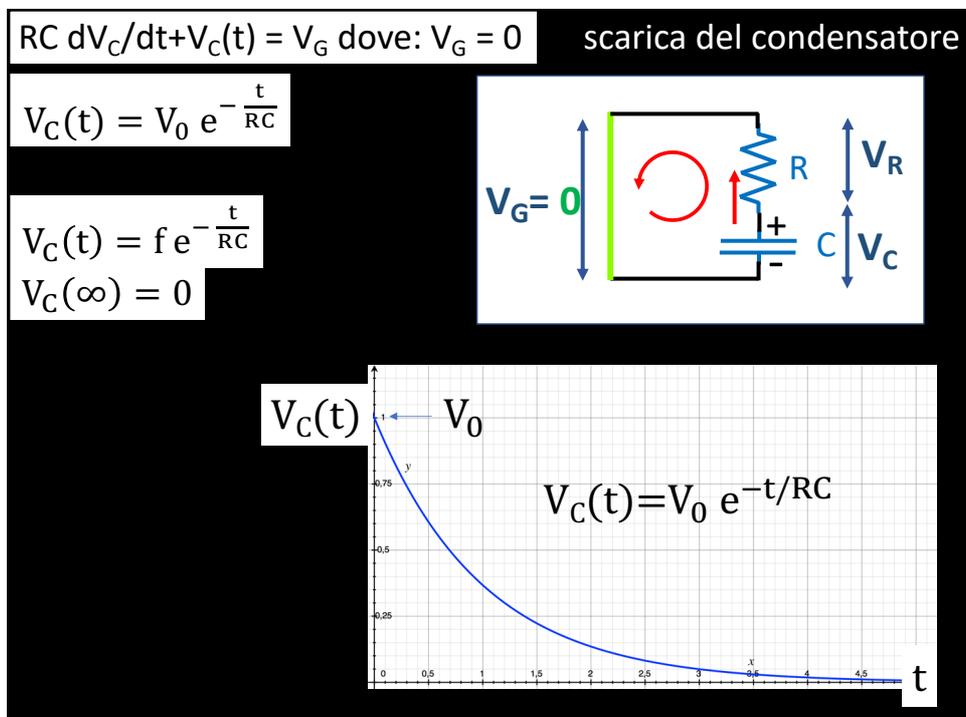

10

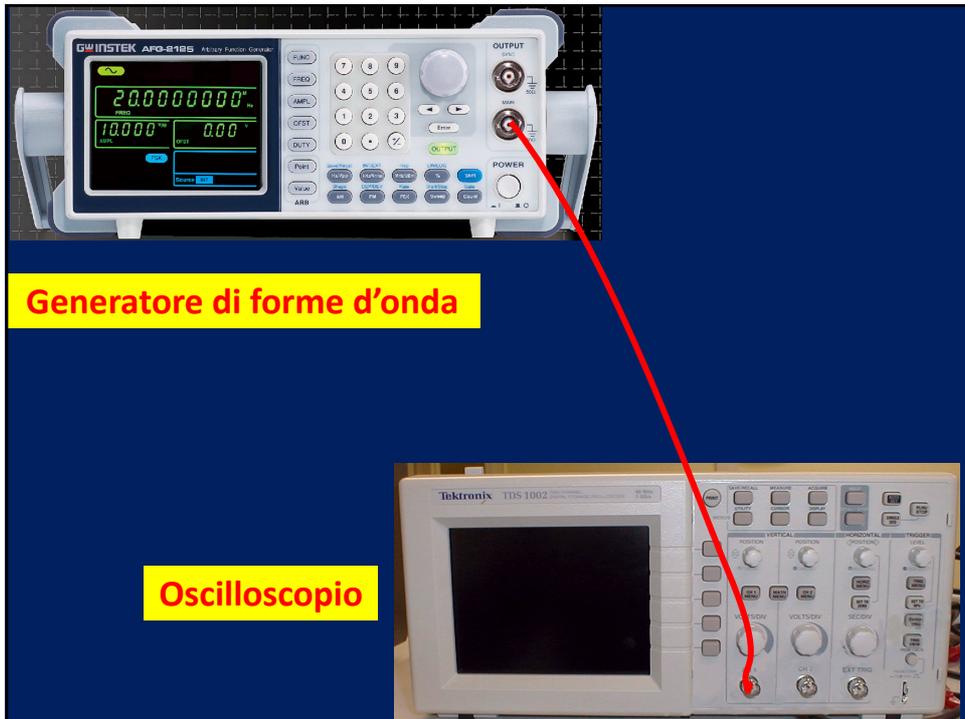


11

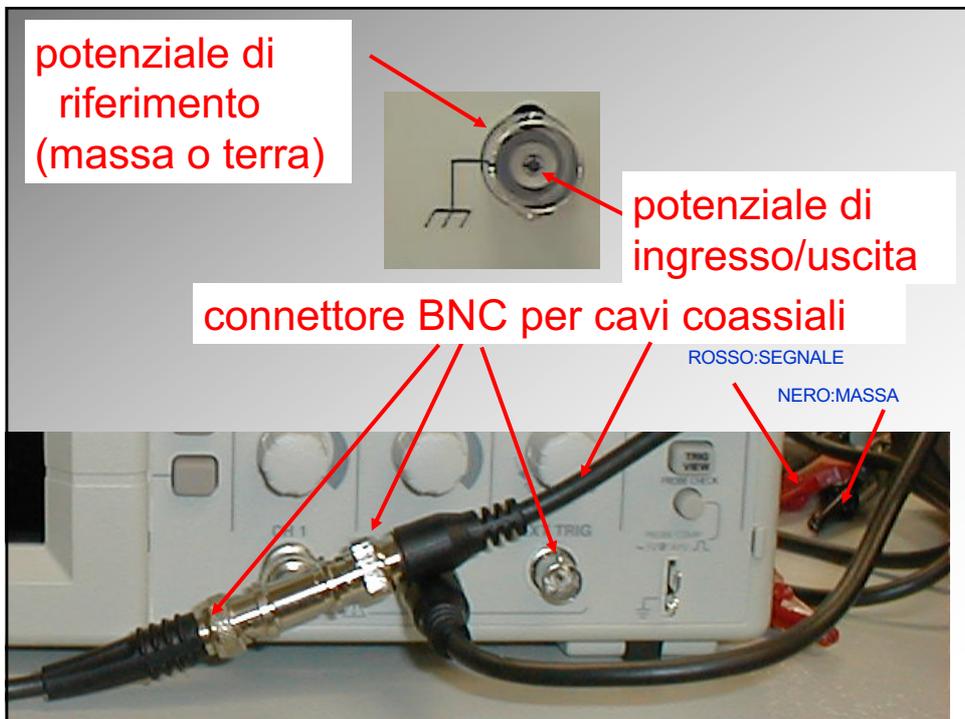


12




13

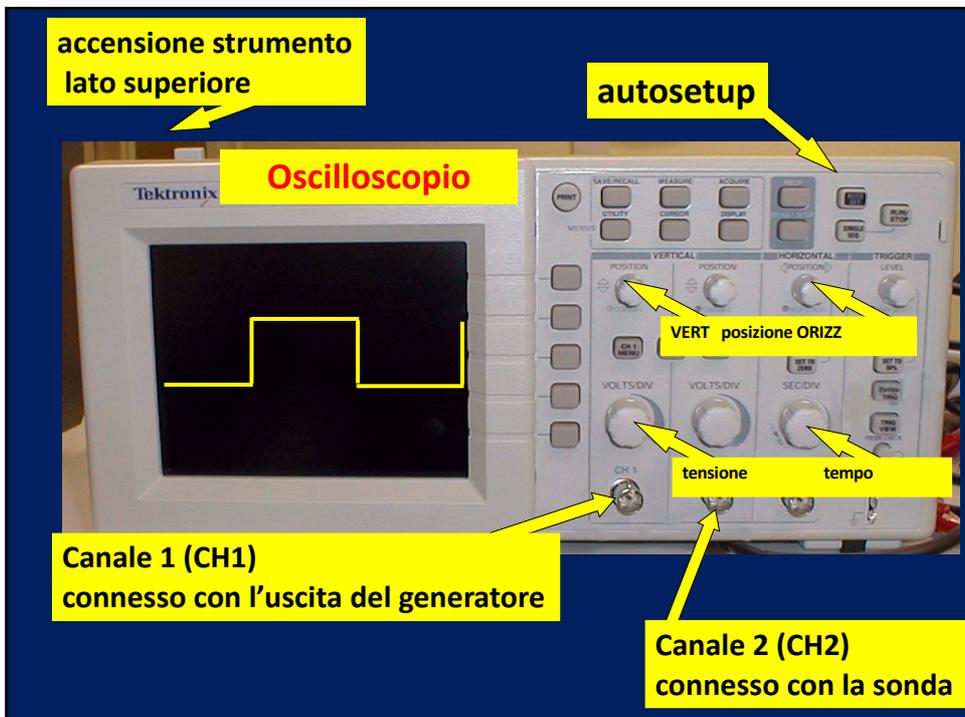

14

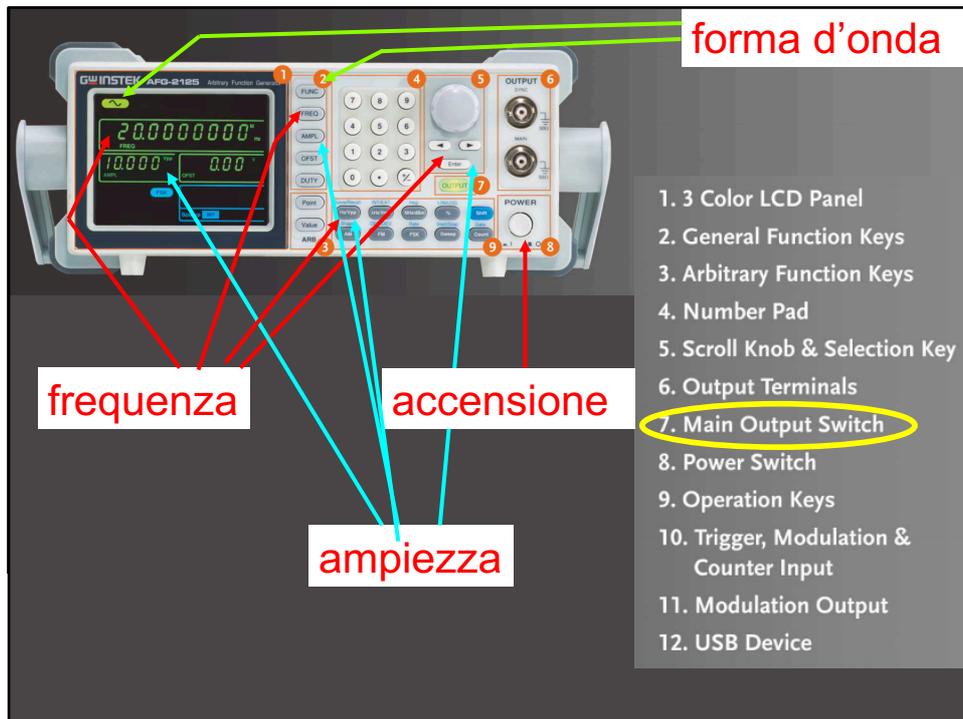


15

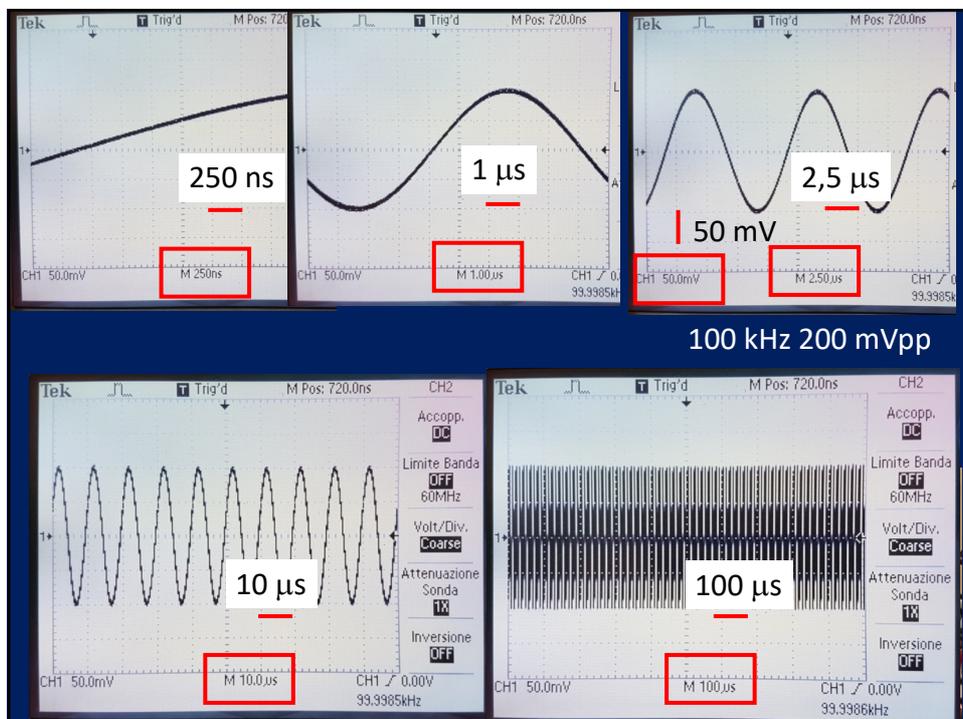


16




17

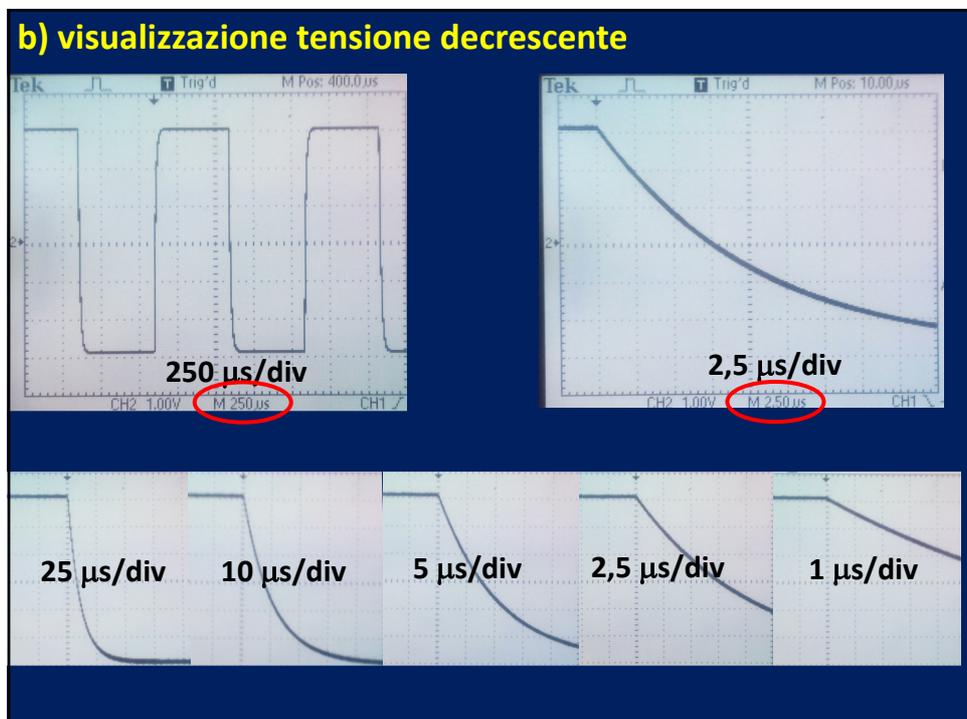

18

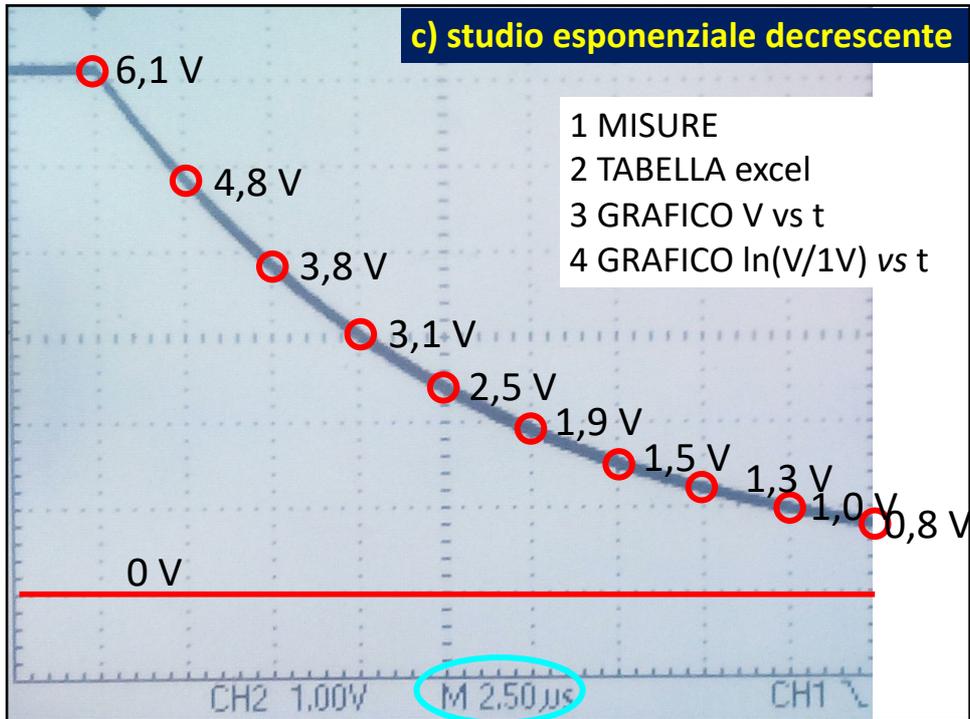


19

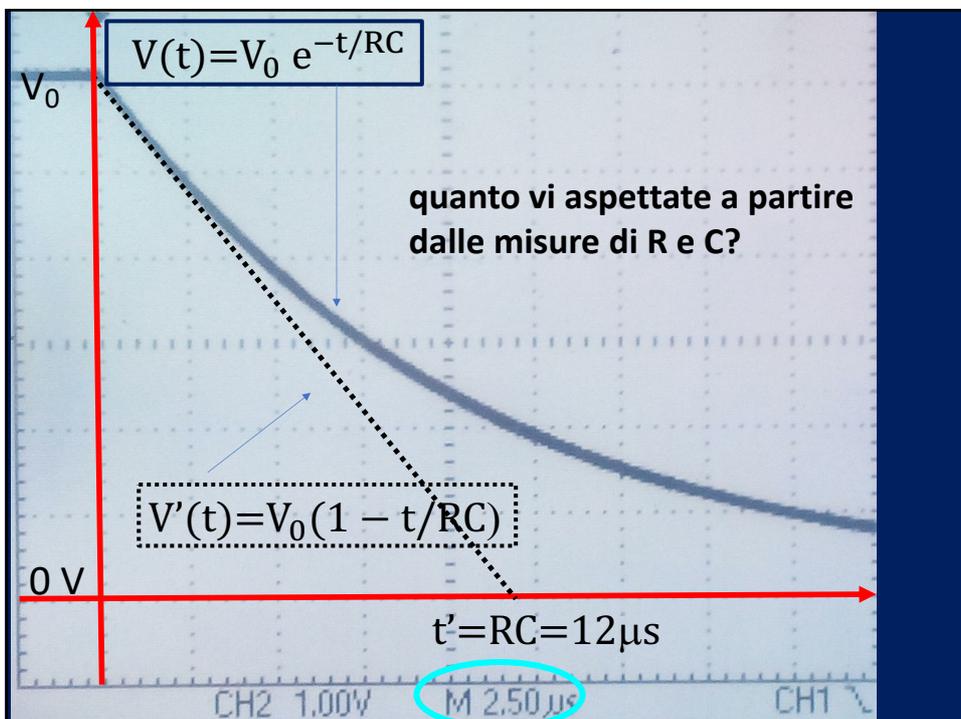


20



21

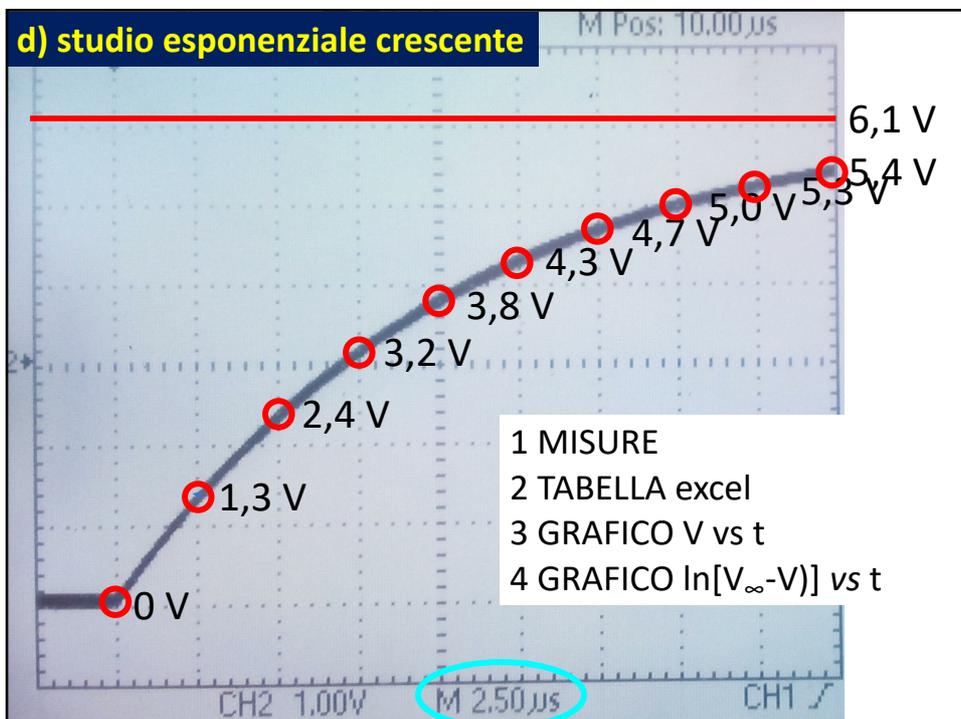

22

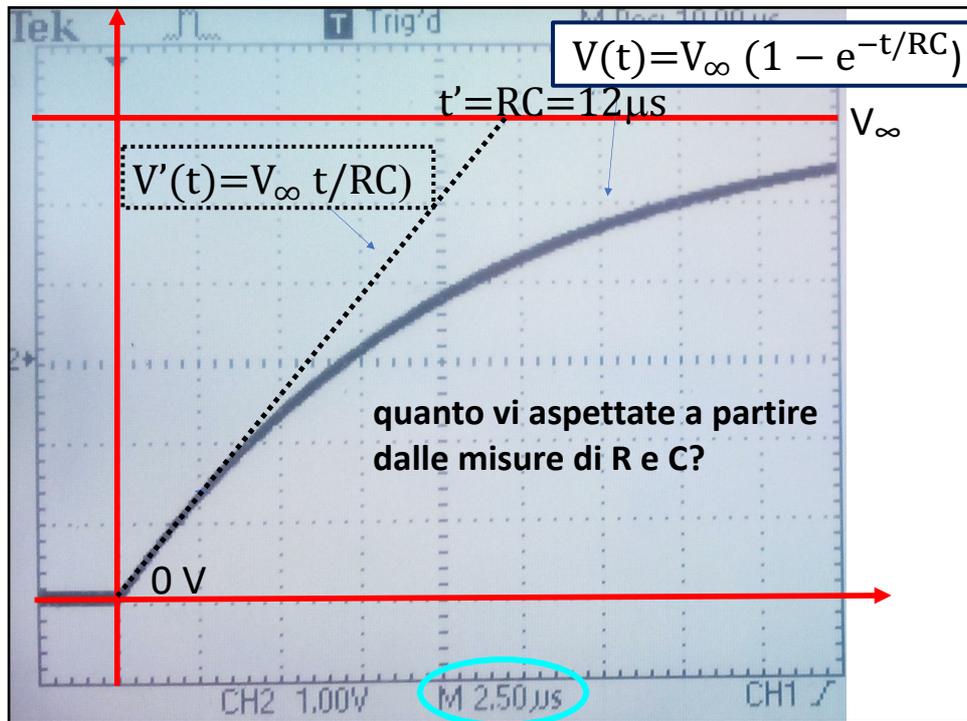

23

LABORATORIO DI FISICA SPERIMENTALE
Ingegneria meccanica

A.A. 2020-2021

a giovedì 27 MAGGIO

LaDiFi
laboratorio didattico di Fisica

24