

### VALORI EFFICACI DI GRANDEZZE ALTERNATE ARMONICHE

Una grandezza  $A(t)$  si definisce **periodica** di periodo  $T$  se, per ogni valore di  $t$ , si ha  $A(t+T) = A(t)$ .

Una grandezza  $A(t)$  periodica si definisce **alternata** se

$$\frac{1}{T} \int_t^{t+T} A(t) dt = 0.$$

Nel caso di grandezze alternate **armoniche** si ha, ad esempio,

$$A(t) = A_0 \sin(\omega t + \varphi)$$



ECG: una grandezza quasi periodica

LEZ 39

SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II – A. Sciubba 2017-18

### VALORI EFFICACI DI GRANDEZZE ALTERNATE ARMONICHE

Una resistenza  $R$  dissipa, istante per istante, la potenza  $RI(t)^2$ .

Spesso, p.es. effetti termici o misure con alcuni tipi di strumenti, è utile considerare la potenza mediata su un opportuno intervallo temporale. Nel caso di correnti periodiche di periodo  $T$ :

$$P_{\text{med}} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T RI^2(t) dt = R \left[ \frac{1}{T} \int_0^T I^2(t) dt \right] = RI_{\text{eff}}^2$$

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I^2(t) dt}$$

$I_{\text{eff}}$  rappresenta la corrente continua che produce gli stessi effetti dissipativi medi della  $I(t)$ .

LEZ 39

SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II – A. Sciubba 2017-18

### VALORI EFFICACI DI GRANDEZZE ALTERNATE ARMONICHE

Qualora sia  $I(t) = I_0 \sin(\omega t)$  si ha:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I^2(t) dt}$$

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [I_0 \sin(\omega t)]^2 dt} = I_0 \sqrt{\frac{1}{\omega T} \int_0^{\omega T} \sin^2(x) dx}$$

$$= I_0 \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left( \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} \right) \Big|_0^{2\pi}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Analogamente, se  $A(t) = A_0 \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow A_{\text{eff}} = \frac{A_0}{\sqrt{2}}$


LEZ 39

SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II – A. Sciubba 2017-18

### VALORI EFFICACI DI GRANDEZZE ALTERNATE ARMONICHE


$$f(t) = f_0 \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow f_{\text{eff}} = \frac{f_0}{\sqrt{2}}$$

Per esempio la linea di alimentazione a 230 V efficaci corrisponde a un'ampiezza di  $230 \text{ V} \times \sqrt{2} = 325 \text{ V}$

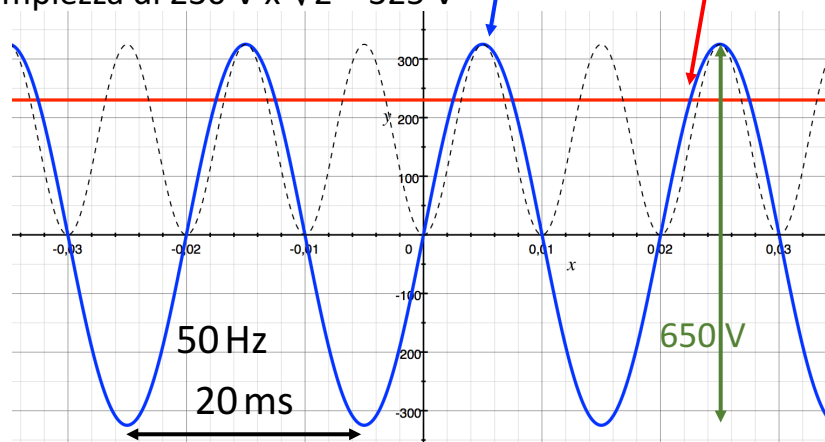

LEZ 39

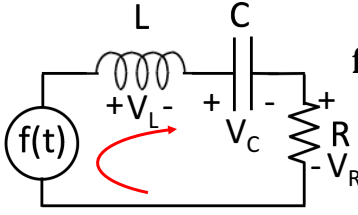SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II – A. Sciubba 2017-18



### CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA (ARMONICA)

$f(t) = f_0 \sin(\omega t)$

dopo il transitorio, a regime  
(soluzione particolare) si ha

$I(t) = I_0 \sin(\omega t + \varphi)$

$f_0 \sin(\omega t) - L \frac{dI}{dt} - \frac{1}{C} \int_0^t I dt - RI = 0$


$f(t) = V_L(t) + V_C(t) + V_R(t)$

$V_L(t) = L \frac{dI}{dt} = I_0 \omega L \cos(\omega t + \varphi) = I_0 \omega L \sin\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$

$V_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t I dt = -I_0 \frac{1}{\omega C} \cos(\omega t + \varphi) = I_0 \frac{1}{\omega C} \sin\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$

$V_R(t) = RI = I_0 R \sin(\omega t + \varphi) = I_0 R \sin(\omega t + \varphi + 0)$

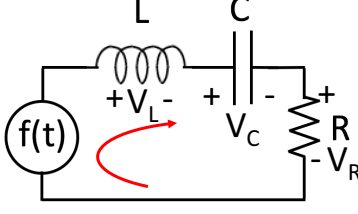LEZ 39 SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II – A. Sciubba 2017-18



### CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA (ARMONICA)

$I = I_0 \sin(\omega t + \varphi)$


$V_L(t) = I_0 \omega L \sin\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$

$V_C(t) = I_0 \frac{1}{\omega C} \sin\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$


$V_R(t) = I_0 R \sin(\omega t + \varphi + 0)$

↑

↑

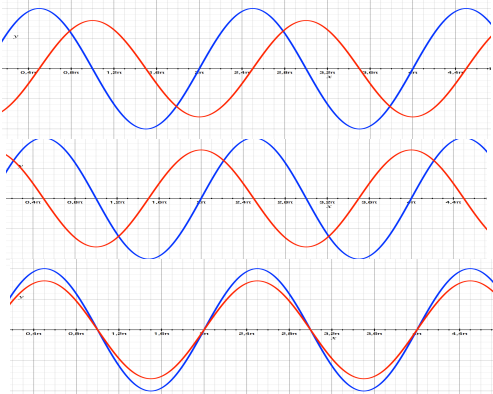

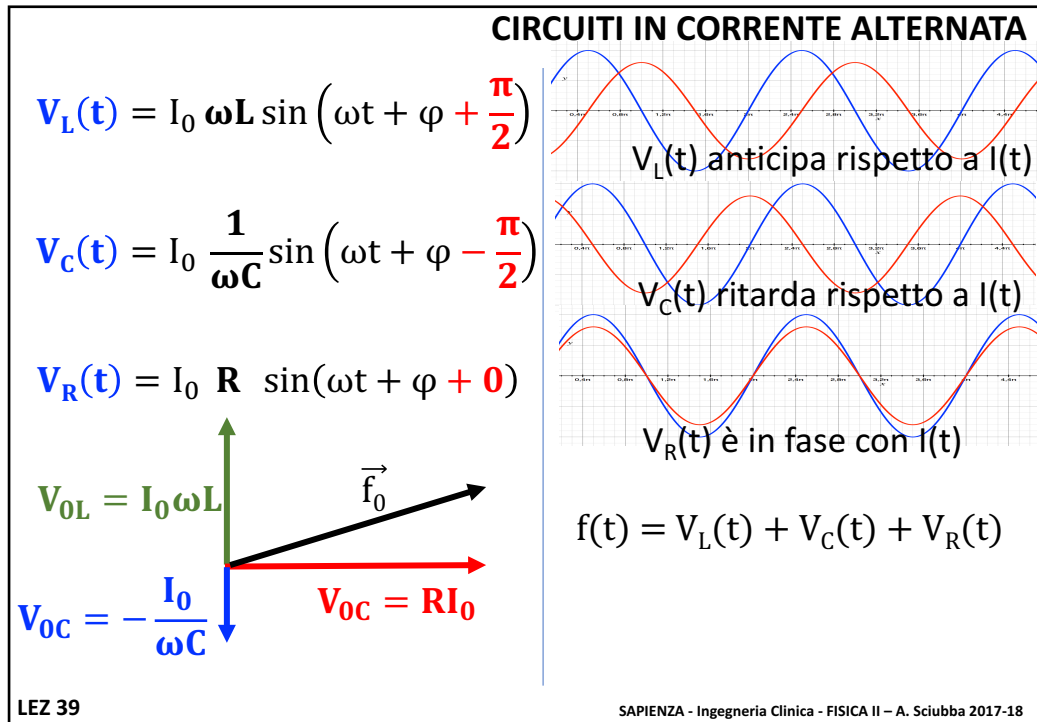LEZ 39 SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II – A. Sciubba 2017-18



$$f_0 \sin(\omega t) - L \frac{dI}{dt} - \frac{1}{C} \int_0^t I dt - RI = 0 \quad \text{RLC}$$

$$\omega f_0 \cos(\omega t) - L \frac{d^2 I}{dt^2} - \frac{I}{C} - R \frac{dI}{dt} = 0$$

$$I = I_0 \sin(\omega t + \varphi) \quad \dot{I} = \omega I_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad \ddot{I} = -\omega^2 I_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega f_0 \cos(\omega t) + L I_0 \omega^2 \sin(\omega t + \varphi) - \frac{I_0}{C} \sin(\omega t + \varphi) - R \omega I_0 \cos(\omega t + \varphi) = 0$$

$$\omega f_0 \cos(\omega t) + \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] [\sin(\omega t) \cos \varphi + \cos(\omega t) \sin \varphi] - I_0 \omega R [\cos(\omega t) \cos \varphi - \sin(\omega t) \sin \varphi] = 0$$

$$\cos(\omega t) \left\{ \omega f_0 + \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] \sin \varphi - I_0 \omega R \cos \varphi \right\} + \sin(\omega t) \left\{ \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] \cos \varphi + I_0 \omega R \sin \varphi \right\} = 0$$

LEZ 39 SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II – A. Sciubba 2017-18

RLC

$$\cos(\omega t) \left\{ \omega f_0 + \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] \sin \varphi - I_0 \omega R \cos \varphi \right\} +$$

$$\sin(\omega t) \left\{ \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] \cos \varphi + I_0 \omega R \sin \varphi \right\} = 0$$


---

$$1) \omega f_0 + \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] \sin \varphi - I_0 \omega R \cos \varphi = 0 \quad \times \sin \varphi$$

$$2) \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] \cos \varphi + I_0 \omega R \sin \varphi = 0 \quad \times \cos \varphi$$

$$\xrightarrow{+} \omega f_0 \sin \varphi + \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] = 0$$

---

$$1) \omega f_0 + \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] \sin \varphi - I_0 \omega R \cos \varphi = 0 \quad \times \cos \varphi$$

$$2) \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] \cos \varphi + I_0 \omega R \sin \varphi = 0 \quad \times -\sin \varphi$$

$$\xrightarrow{+} \omega f_0 \cos \varphi - I_0 \omega R = 0$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \omega f_0 \sin \varphi + \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right] &= 0 \\ \rightarrow \omega f_0 \cos \varphi - I_0 \omega R &= 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \varphi_I - \varphi_V &= \arctan \left( \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right) \\ \text{tg } \varphi(\omega) &= - \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \end{aligned}$$

---



$$\begin{aligned} (\omega f_0)^2 \sin^2 \varphi &= \left[ I_0 \omega^2 L - \frac{I_0}{C} \right]^2 \rightarrow f_0^2 \sin^2 \varphi = I_0^2 \left[ \omega L - \frac{1}{\omega C} \right]^2 \\ (\omega f_0)^2 \cos^2 \varphi &= [I_0 \omega R]^2 \rightarrow f_0^2 \cos^2 \varphi = I_0^2 [R]^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{f(t)} &= \mathbf{f_0 \sin(\omega t)} \\ \mathbf{I(t)} &= \mathbf{I_0(\omega) \sin[\omega t + \varphi(\omega)]} \end{aligned}$$
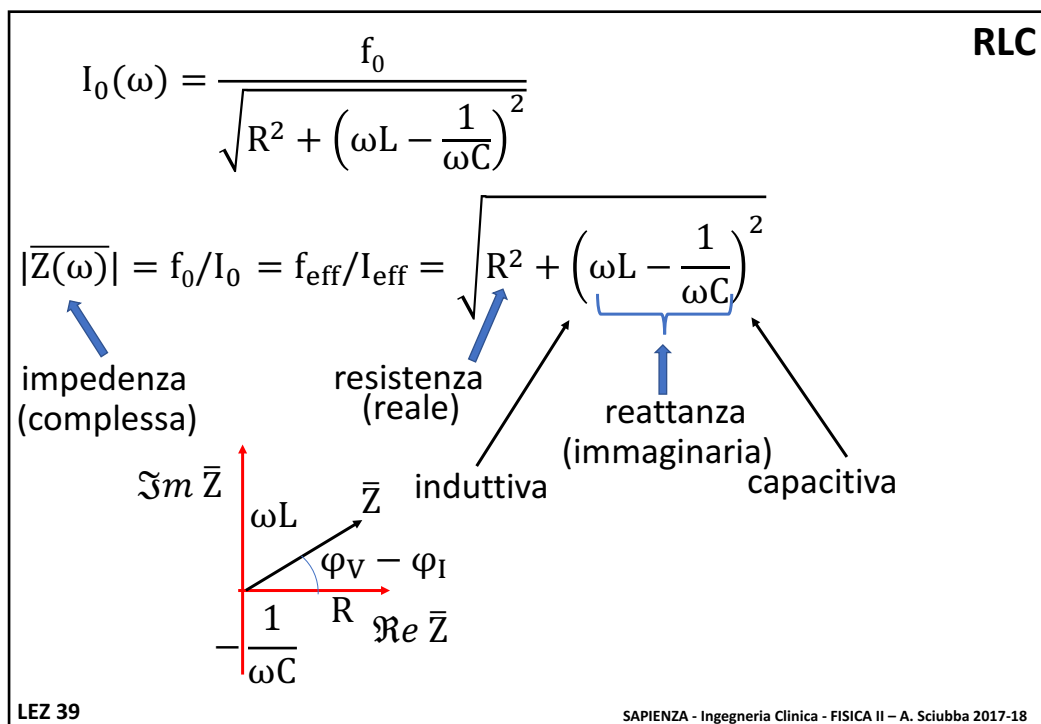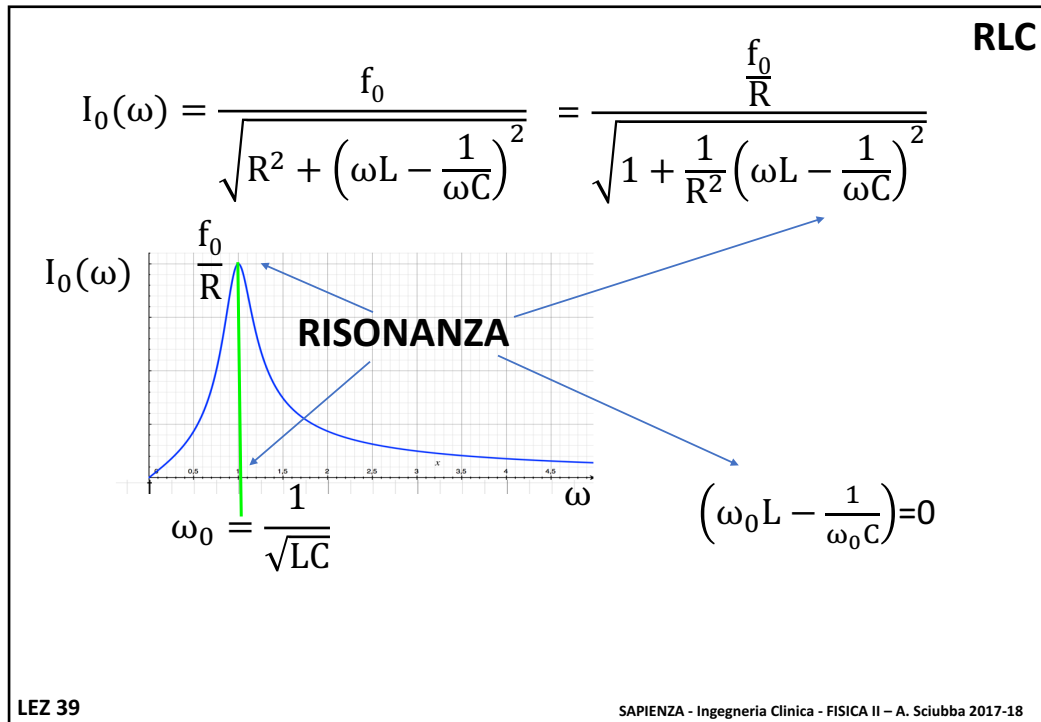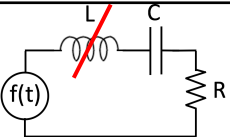
$$I_0(\omega) = \frac{f_0}{\sqrt{\left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 + R^2}}$$




**RC**



$$f_0 \sin(\omega t) - L \frac{dI}{dt} - \frac{1}{C} \int_0^t I dt - RI = 0$$

$$I_0 = \frac{\frac{f_0}{R}}{\sqrt{\frac{1}{R^2} \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 + 1}}$$
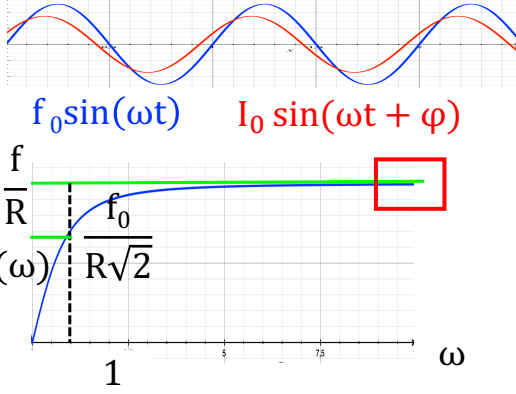
$$I_0 = \frac{\frac{f_0}{R}}{\sqrt{\left( \frac{1}{\omega RC} \right)^2 + 1}}$$


$f_0 \sin(\omega t)$   $I_0 \sin(\omega t + \varphi)$

$I_0(\omega)$   $\frac{f_0}{R\sqrt{2}}$


$\omega = \frac{1}{RC}$

$$|\overline{Z(\omega)}| = f_0/I_0 = f_{\text{eff}}/I_{\text{eff}} = \sqrt{R^2 + \left( \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

LEZ 39


SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II - A. Sciubba 2017-18

**RL**

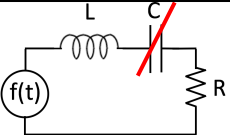

$$f_0 \sin(\omega t) - L \frac{dI}{dt} - \frac{1}{C} \int_0^t I dt - RI = 0$$

$$I_0 = \frac{\frac{f_0}{R}}{\sqrt{\frac{1}{R^2} \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 + 1}}$$
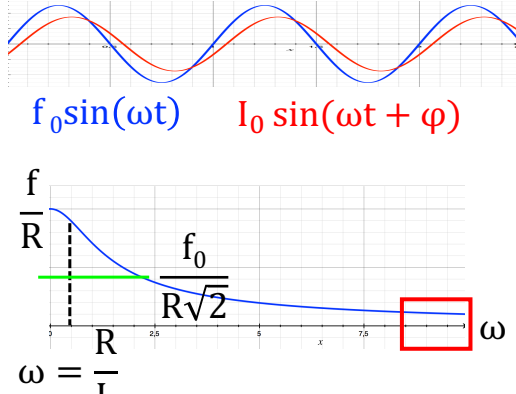
$$I_0 = \frac{\frac{f_0}{R}}{\sqrt{\left( \frac{\omega L}{R} \right)^2 + 1}}$$


$f_0 \sin(\omega t)$   $I_0 \sin(\omega t + \varphi)$

$I_0(\omega)$   $\frac{f_0}{R\sqrt{2}}$

$\omega = \frac{R}{L}$

$$|\overline{Z(\omega)}| = f_0/I_0 = f_{\text{eff}}/I_{\text{eff}} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

LEZ 39

SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II - A. Sciubba 2017-18

**legge di Galileo Ferraris**



$$I(t) = I_0 \sin(\omega t)$$

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$P(t) = V(t)I(t) = V_0 I_0 \sin(\omega t) \sin(\omega t + \varphi)$$

$$P_{\text{med}} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_0 I_0 \sin(\omega t) \sin(\omega t + \varphi) dt =$$

$$= \frac{V_0 I_0}{T} \int_0^T \sin(\omega t) [\sin(\omega t) \cos \varphi + \cos(\omega t) \sin \varphi] dt =$$

$$= \frac{V_0 I_0}{T} \int_0^T [\sin^2(\omega t) \cos \varphi + \sin(\omega t) \cos(\omega t) \sin \varphi] dt =$$

$$= V_0 I_0 \left[ \frac{\cos \varphi}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt + \frac{\sin \varphi}{T} \int_0^T \sin(\omega t) \cos(\omega t) dt \right] =$$

$$= V_0 I_0 \frac{\cos \varphi}{2} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \frac{I_0}{\sqrt{2}} \cos \varphi = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$$

LEZ 39 cos( $\varphi_V - \varphi_I$ )  $\uparrow$  fattore di potenza

**legge di Galileo Ferraris**



$$I(t) = I_0 \sin(\omega t)$$

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$P(t) = V(t)I(t) = V_0 I_0 \sin(\omega t) \sin(\omega t + \varphi)$$

$V_L(t) = I_0 \omega L \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$


$P_{\text{med}_L} = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos\left(+\frac{\pi}{2}\right) = 0$

$V_C(t) = I_0 \frac{1}{\omega C} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

$P_{\text{med}_C} = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$


$V_R(t) = I_0 R \sin(\omega t + 0)$

$P_{\text{med}_R} = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(0) = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}}$

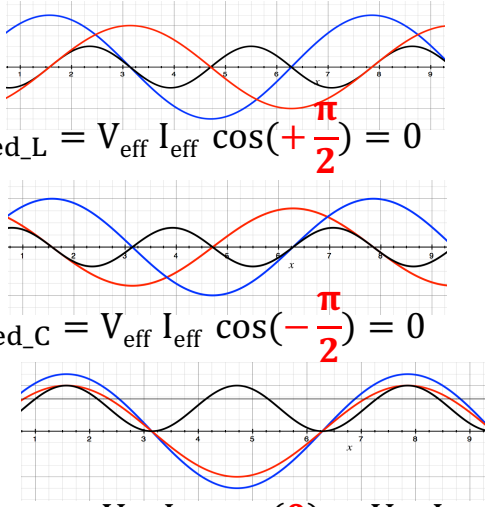

LEZ 39



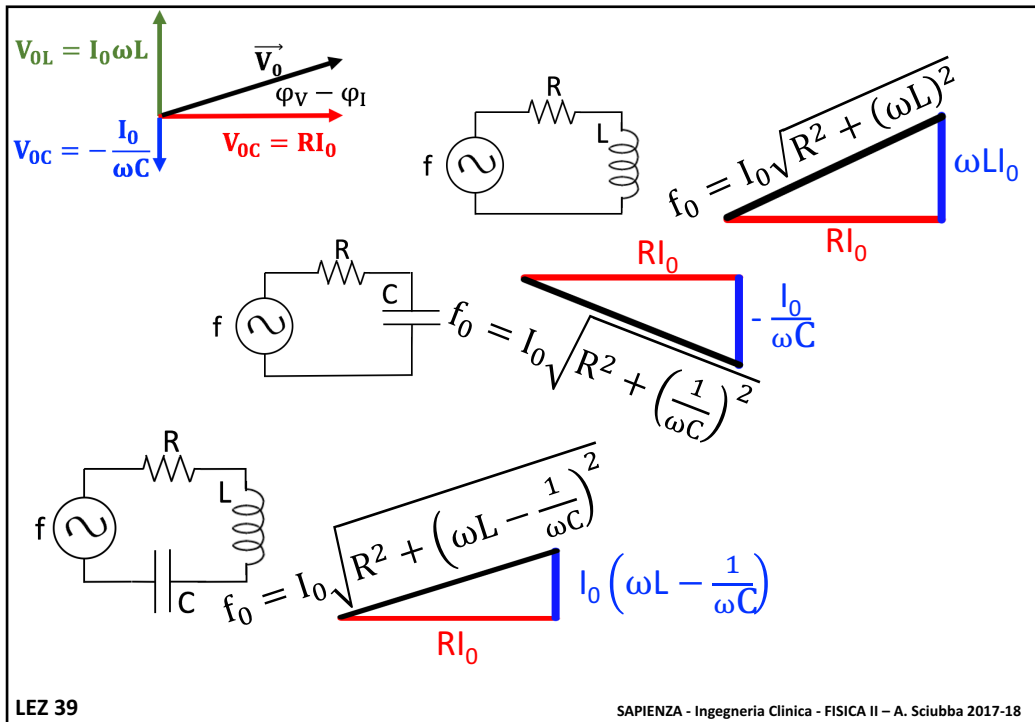

Un generatore sinusoidale ( $f_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$ ,  $\nu = 50 \text{ Hz}$ ) alimenta, in serie, una resistenza  $R = 10 \text{ k}\Omega$  e una capacità  $C = 1 \mu\text{F}$ .

Determinare la potenza media erogata.

Diagram of a series RC circuit with AC source  $f$ , resistor  $R$ , and capacitor  $C$ . The phasor triangle has a horizontal base  $RI_0$ , a vertical side  $-\frac{I_0}{\omega C}$ , and a hypotenuse  $f_0 = I_0 \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$ .

$$P_{\text{med}} = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$$

$$f_{\text{eff}} = I_{\text{eff}} \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\cos(\varphi) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{R}{\sqrt{10^8 + \left(\frac{1}{100\pi 10^{-6}}\right)^2}} = 0,95$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{f_{\text{eff}}}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{230}{\sqrt{10^8 + \left(\frac{1}{100\pi 10^{-6}}\right)^2}} \text{ A} = 22 \text{ mA}$$

$$P_{\text{med}} = f_{\text{eff}} \frac{f_{\text{eff}}}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = 230 \text{ V} \times 22 \text{ mA} \times 0,95 = 4,8 \text{ W}$$

LEZ 39 SAPIENZA - Ingegneria Clinica - FISICA II - A. Sciubba 2017-18