

## LABORATORIO DI FISICA SPERIMENTALE

Ingegneria meccanica

A.A. 2016-2017




**Settima esperienza:**  
oscillazioni smorzate e forzate




**lasciate il tavolo di laboratorio in ordine e pulito;  
ne siete responsabili (anche della strumentazione)**




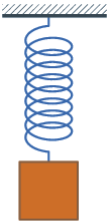
$m \frac{d^2x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + kx = F_0$



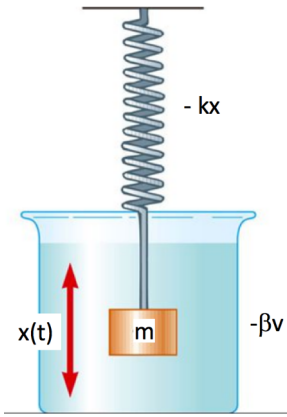
Legge oraria nel caso di smorzamento piccolo





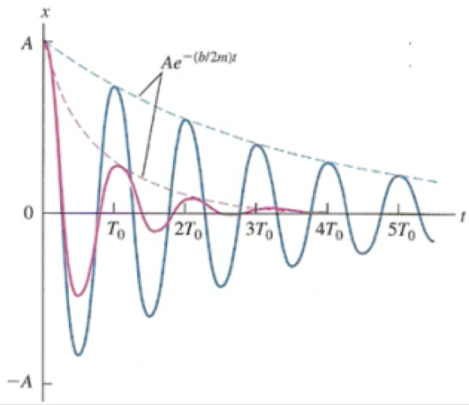

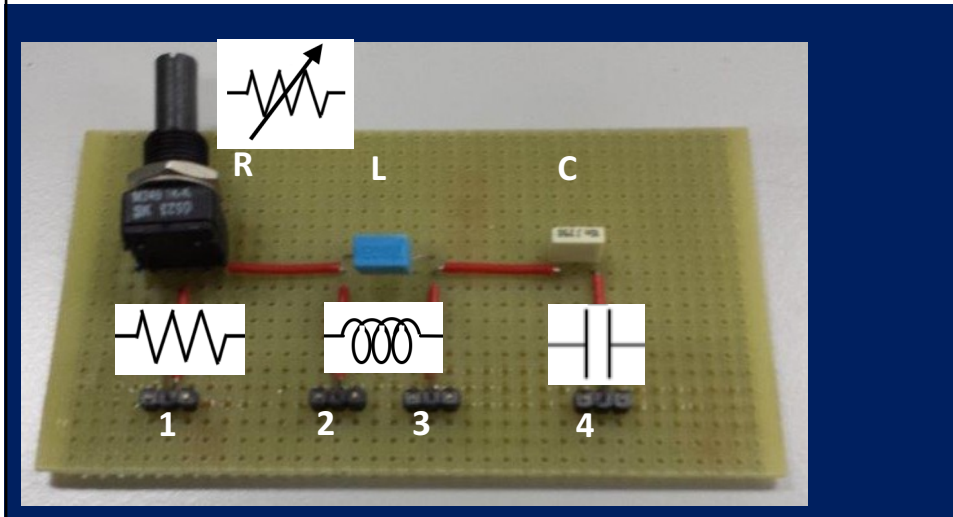IL SISTEMA DA STUDIARE: circuito elettrico costituito da  
 1-2 resistenza R (variabile: potenziometro)  
 2-3 induttanza L (celeste)  
 3-4 capacità C (gialla)  
 connessi tramite conduttori



**OSCILLAZIONI SMORZATE**

- 1-2 resistenza R  $V_R = R I$  (legge di Ohm)
- 2-3 induttanza L  $V_L = L di/dt$
- 3-4 capacità C  $V_C = 1/C \int I dt$

In questa disposizione (serie) gli elementi sono attraversati dalla stessa corrente  $I(t) = dQ/dt$  (Q è la carica elettrica) mentre le differenze di potenziale presenti i capi dei componenti si sommano:

$$V_{1-4} = V_{TOT} = V_R + V_L + V_C = R I + L di/dt + 1/C \int I dt$$


Sostituendo  $I = dQ/dt$  si ha  $V_{TOT} = R dQ/dt + L d^2Q/dt^2 + 1/C Q$

Essendo  $\rightarrow Q = C V_C \rightarrow V_{TOT} = RC dV_C/dt + LC d^2V_C/dt^2 + V_C$

riordinando...  
 analoga a:

$$LC d^2V_C/dt^2 + RC dV_C/dt + V_C = V_{TOT}$$

$$m d^2x/dt^2 + \beta dx/dt + kx = mg$$

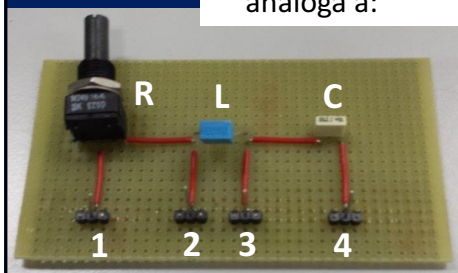

$LC \frac{d^2V_C}{dt^2} + RC \frac{dV_C}{dt} + V_C = V_{TOT}$   
 $m \frac{d^2x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + kx = F_0$   
 $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\beta}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = \frac{F_0}{m}$   
 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma \frac{dx}{dt} + \Omega^2 x = \frac{F_0}{m}$   
 $\frac{d^2V_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{LC} V_C = \frac{1}{LC} V_{TOT}$   
 $\gamma = 2R/L \quad \Omega^2 = 1/LC$


Smorzamento critico se  $R = R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$


Sottosmorzamento:  $V(t) = V_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi)$


### 1) MISURA COMPONENTI

Misurare il valore massimo e minimo di R e i valori di L e C:

1-2 resistenza R ( $\Omega$ ohm)	$\rightarrow R_{min} = xxx \Omega \quad R_{MAX} = xxx k\Omega$
2-3 induttanza L (H henry)	$\rightarrow L = xxx mH$
3-4 capacità C (F farad)	$\rightarrow C = xxx nF$

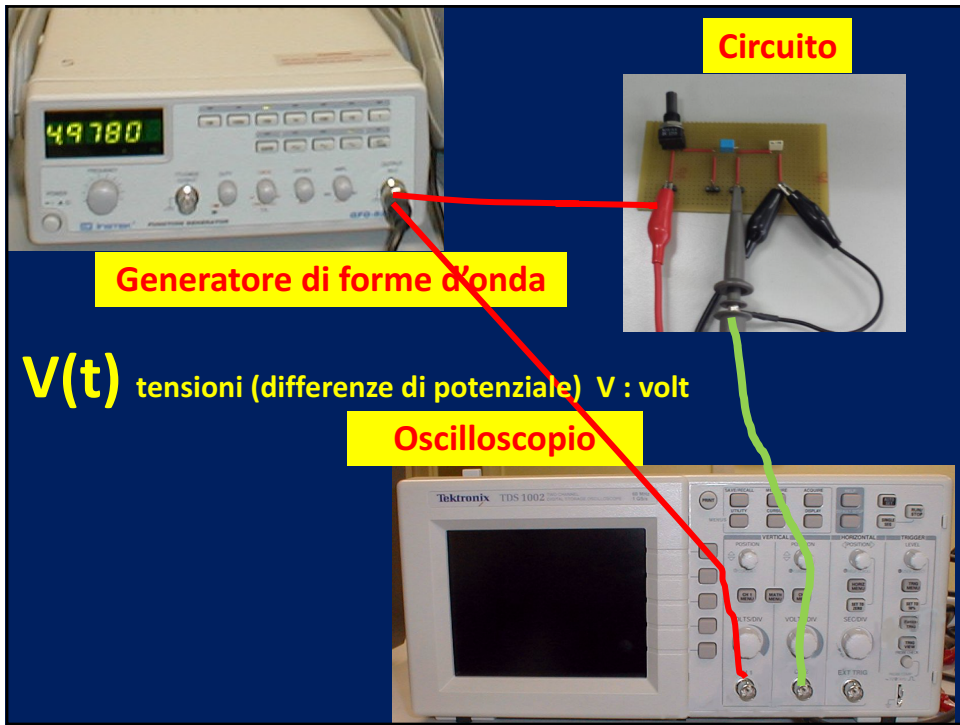

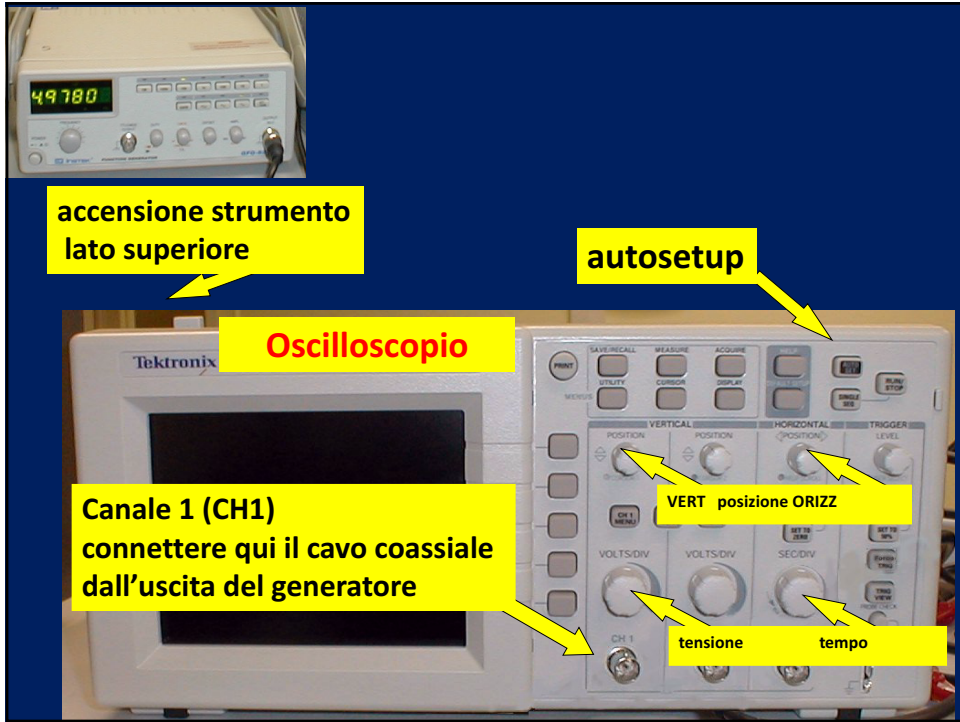

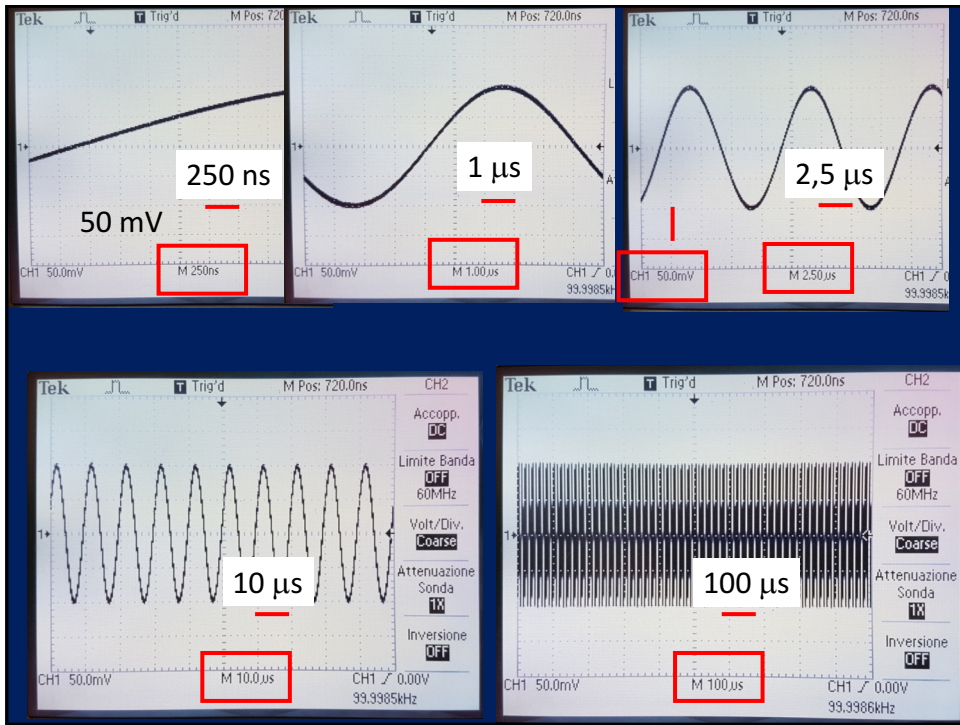

## 2) OSCILLAZIONI SMORZATE



**OSCILLOSCOPIO**

**CORRENTE DAL/AL GENERATORE DI FORME D'ONDA**


**IMPOSTARE FORMA D'ONDA QUADRA**

The figure shows two photographs of a breadboard circuit. The left photo shows a current probe connected to a component labeled 'C'. The right photo shows a circuit with components labeled 'R', 'L', and 'C'. The text 'OSCILLOSCOPIO' is written in green, 'CORRENTE DAL/AL GENERATORE DI FORME D'ONDA' in red, and 'IMPOSTARE FORMA D'ONDA QUADRA' in yellow.

## 2A) OSCILLAZIONI SMORZATE → DETERMINAZIONE $R_C$

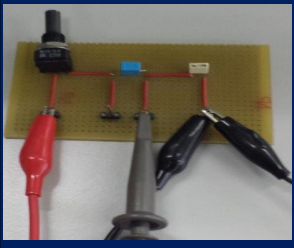
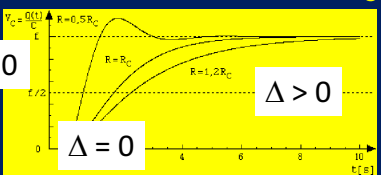
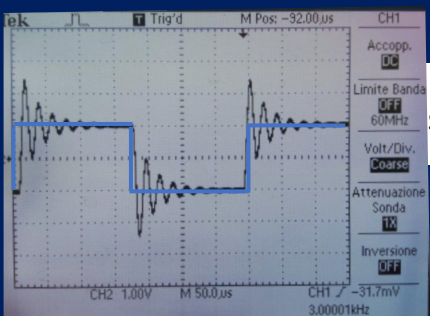
ruotare R per determinarne il valore più piccolo per il quale non si osservano oscillazioni



smorzamento critico:  $R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$



**Funzione (onda quadra)**  
**Frequenza 3 kHz**  
**Ampiezza 2 V**

## 2A) OSCILLAZIONI SMORZATE → DETERMINAZIONE $R_C$

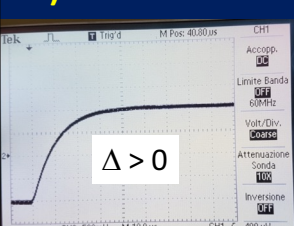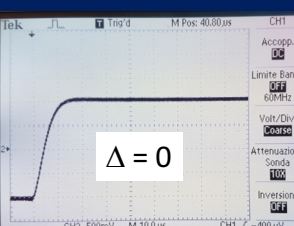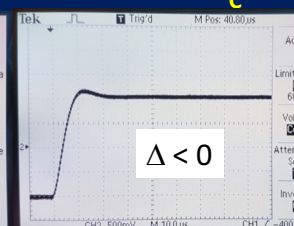**SOVRASMORZATO    SMORZAMENTO CRITICO    SOTTOSMORZATO**

smorzamento critico:  $R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$   
**DAL GENERATORE**       $\gamma \rightarrow 0$   
**PSEUDOPERIODICO**

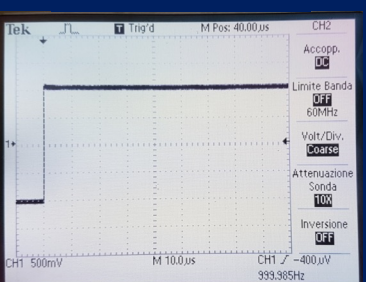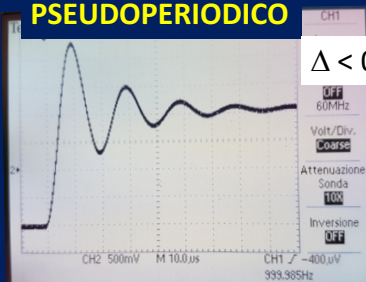
## 2B) OSCILLAZIONI SMORZATE → DETERMINAZIONE T e $\gamma$



ruotare R per ottenerne il valore più piccolo -->  
si osserva il massimo numero di oscillazioni

$$V(t) = V_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi) + f$$


$$V_{M/m}(t) = V_0 e^{-\gamma t}$$

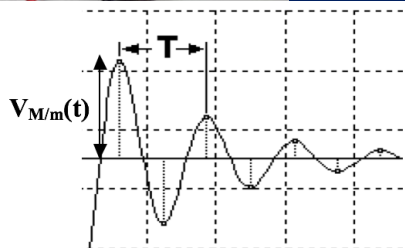

- Tabulare le misure di  $V_{M/m}$
- Graficare  $\ln [V_{M/m}(t)]$  vs  $t$
- Ricavare  $\gamma = 2R/L$  dalla pendenza della retta
- $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{LC}$



## 3) OSCILLAZIONI FORZATE → RISONANZA

IMPOSTARE R a 1 k $\Omega$

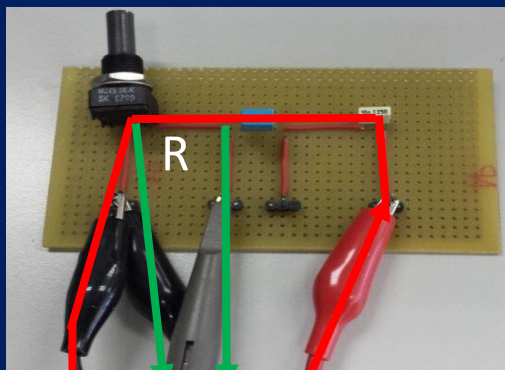


OSCILLOSCOPIO

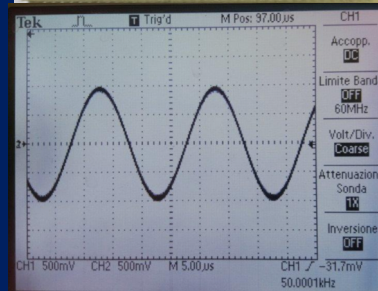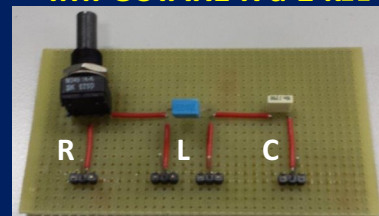CORRENTE DAL/AL  
GENERATORE DI FORME D'ONDA



IMPOSTARE FORMA  
D'ONDA SINUSOIDALE



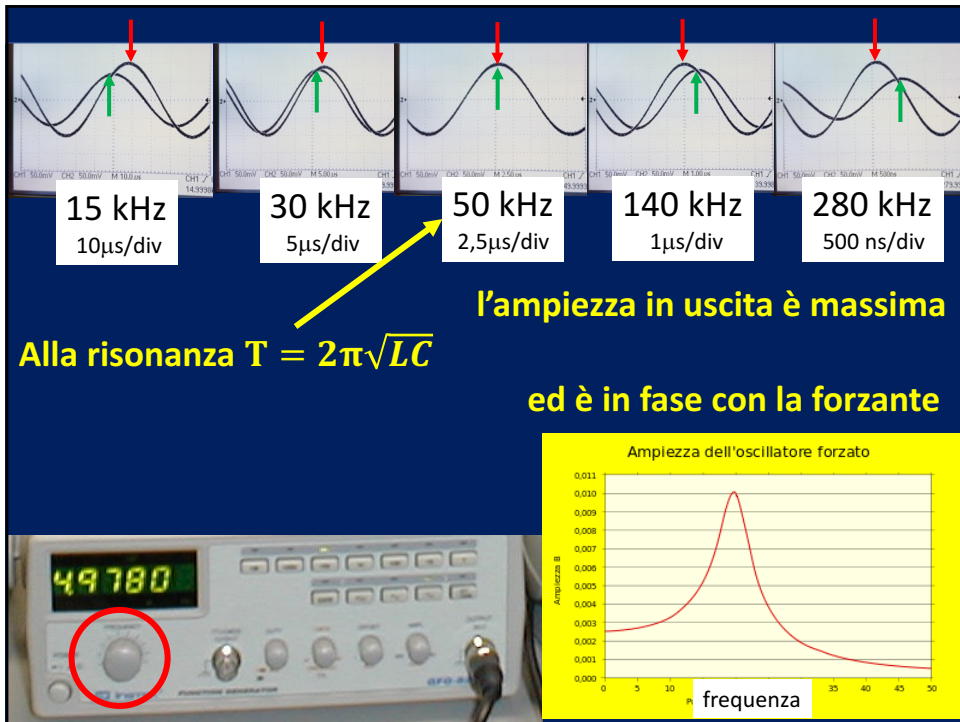

LABORATORIO DI FISICA SPERIMENTALE  
Ingegneria meccanica

A.A. 2016-2017

a venerdì 5 maggio

Laboratorio didattico di Fisica