
## Sapienza Università di Roma – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale Corso di Laurea in Ingegneria Civile Corso di FISICA 2 A.A. 2017/2018 Compito scritto del 13 giugno 2018 – Durata 2 ore

Risolvete i seguenti esercizi formulando la soluzione dapprima in termini analitici, quindi in termini numerici dove richiesto.


I risultati della prova scritta e le informazioni sugli orali saranno messi in rete sul sito <a href="http://www.sbai.uniroma1.it/didattica">http://www.sbai.uniroma1.it/didattica</a> (cercando l'insegnamento nell'opportuno corso di laurea)

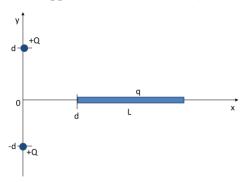1) Calcolare la forza F che agisce su una sbarretta lunga L uniformemente carica con carica q e posta sull'asse x alla distanza d dall'origine, quando essa è in presenza di due cariche uguali Q poste sull'asse y alle distanze d e –d dall'origine (vedi figura).



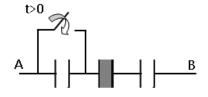2) Sia dato un sistema di tre condensatori uguali, a facce piane e parallele, disposti in serie, di superficie S=100cm² e distanza tra le armature pari a d=1cm, come è rappresentato in figura. Il

condensatore centrale è riempito con un materiale dielettrico di costante dielettrica relativa  $\kappa = \varepsilon_r = 4$ . Ai capi del sistema di condensatori viene mantenuta una  $\Delta V_{AB} = 120$ V costante. Determinare a) la variazione di energia elettrostatica del sistema se, ad un certo istante, l'interruttore viene chiuso e b) la carica sulle armature del condensatore centrale nella condizione finale.



- 3) Un disco sottile isolante di raggio R, carico con carica q uniformemente distribuita, ruota attorno al suo asse centrale con velocità angolare ω. Calcolare a) il modulo del momento magnetico m del disco in rotazione e b) il momento meccanico M che agisce su di esso a causa della presenza di un campo magnetico statico di modulo B il cui vettore forma un angolo di 30° con la direzione del vettore momento magnetico del disco.
- 4) L'interruttore T del circuito in figura è da lungo tempo nella posizione A. Al tempo t=0 viene commutato definitivamente nella posizione B. Stabilire in questo caso a) la tensione massima ai capi del condensatore, b) la frequenza delle oscillazioni indotte e c) calcolare quale dovrebbe essere il valore di C per avere la tensione massima uguale a f.

