UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA"

Anno Accademico 2014-2015 Ing. Elettronica

VI Appello 18 Settembre 2015 - Fisica II - Prof. Luigi Palumbo

- 2) Nel circuito mostrato in figura, costituito da due raggi di lunghezza R e dall'arco di cerchio PQ che sottende l'angolo \(\theta\), scorre una corrente stazionaria I. Ricavare l'espressione del modulo del vettore induzione magnetica **B** nel punto O.
- 3) Il circuito in figura e' a regime quando viene aperto l'interruttore T. Sapendo che dopo molto tempo sulla resistenza R_0 si sono dissipati 2.5×10^{-5} J, calcolare la capacità C del condensatore. (f=20V, R=R₀=50 Ω , L=10⁻³ H).
- 4) Una sbarretta conduttrice PQ, di lunghezza L, si muove di moto traslatorio con velocità costante v, mantenendosi perpendicolare ad un lungo filo rettilineo percorso da corrente stazionaria I. La distanza dell'estremo P della sbarretta dal filo vale a. Ricavare l'espressione della ddp che si stabilisce tra gli estremi della sbarretta.
- 5) Un onda elettromagnetica piana e monocromatica di frequenza v=10 MHz si propaga nel vuoto nella direzione delle x positive. Essa è polarizzata linearmente, con il campo elettrico lungo l'asse y, ed investe una spira quadrata, di lato a=1 cm e resistenza $R=100~\Omega$, posta sul piano xy. Se l'onda ha un'intensità media di $2~W/m^2$, si calcoli l'ampiezza della corrente circolante nella spira, trascurando fenomeni di autoinduzione.